

Oktodový super „Hawai 4“.

Třírozsahový čtyřlampový oktodový super pro sfrídavou síť s automatickou regulací fadingu a síly, s tichým laděním.

J. Jakubec.

Čtenáři Radiolaboratoře již déle reklamovali požadavek dokonalého vysokovýkonného superhetu. Redakce doposud odpírala popisovati superhety udávajíc pádný důvod, že se chce držet v první řadě naprostě dokonalých a spolehlivých schemat, jelikož Radiolaboratoř má dobře zavedenou pověst naprosté spolehlivosti svých návodů, za něž širokou měrou ručí.


Většina superhetů různých typů porůznu popisovaných neodpovídala tomuto požadavku vrcholné kvality a výkonu. Skutečně také na příklad lineární TRIFAR popisovaný v loňském 10. čísle předčí kvalitou a výkonem velmi mnoho superhetů a jiným se vyrovná. To je skutečnost mnohokrát prokázaná.

Určitá změna situace nastala zavede-

ním októd. Jimi se kvalita superhetů velmi pozvedla a zejména jimi získala pro redakci tak důležitá spolehlivost výkonu. Proto jsem se ujal úkolu vypracovat kvalitní a dokonalý typ oktodového superhetu, který by si odběratelé Radiolaborkaře mohli snadno postavit s vědomím, že budou mít jako vždy věc pravděpodobnou a zaručeně fungující - že tedy nenačekají pouze součásti, které eventuelně nedají dohromady, nýbrž budou bezpečni,

vhodná a velmi dokonale pracuje v zapojení pro automatickou regulaci síly. Jejich osm elektrod počínaje katodou lze takto charakterisovat:

1. Kathoda nepřímo žhavená.
2. Mřížka samostačného kmitacího okruhu,
3. Mřížka tvorící anodu kmitacího okruhu.
4. Pentodová stínící mřížka.
5. Mřížka normální.

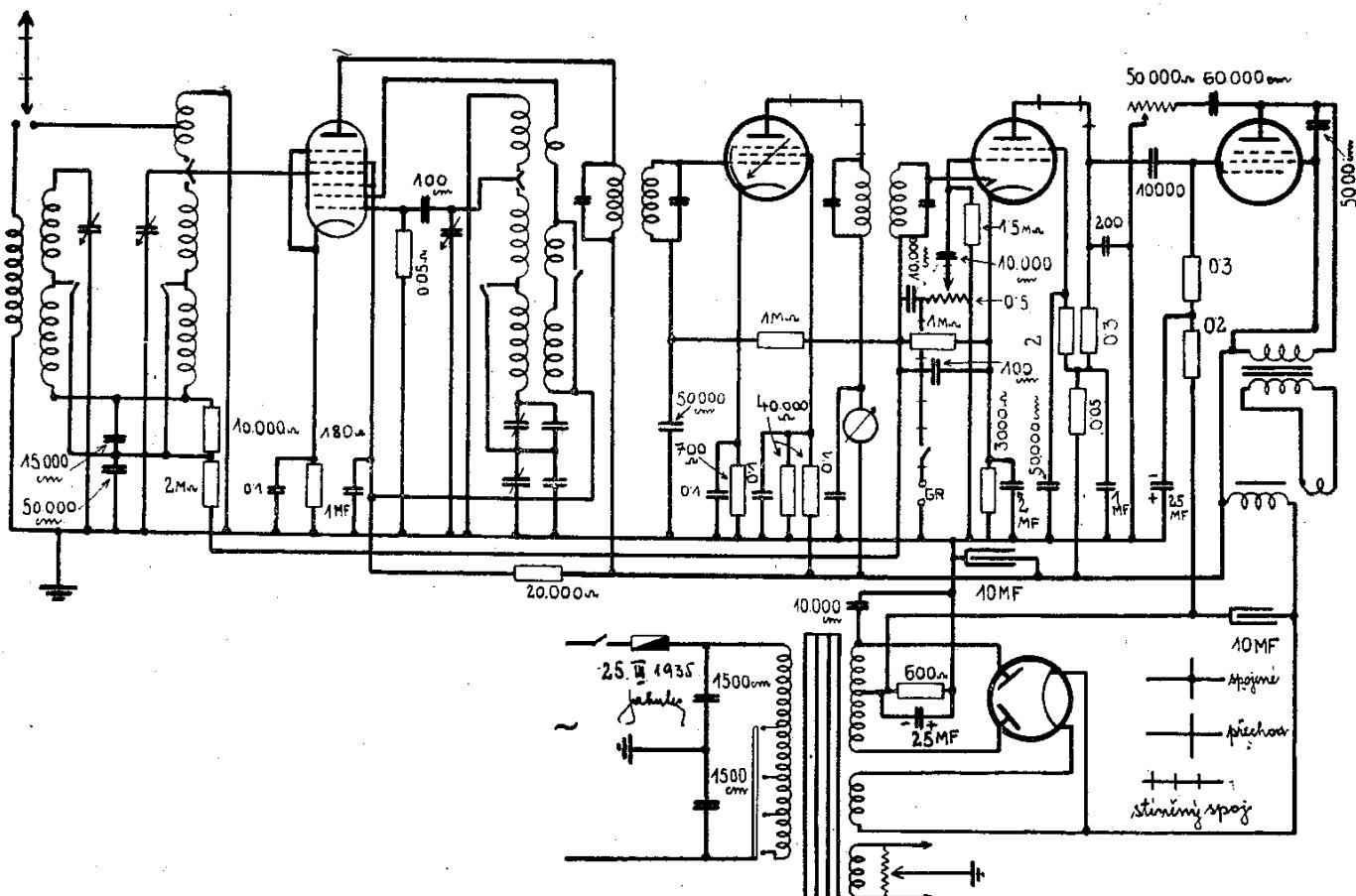

Obr. 1. Schema superhetu „Hawai“.

že přístroj půjde skvěle.

Nutno si uvědomiti, že tu nejde o nějaký „jen superhet,“ nýbrž o kvalitu v každém směru. Nešetřil jsem tudiž při konstrukci kde šlo o to voliti mezi levnou a kvalitní věcí. Při veškeré láci nebude to tedy superhet nejlacinější. Usuzoval jsem, že dá-li někdo peníze na stavbu takového aparátu a pak mu nefunguje vůbec, nebo jen průměrně, je takový aparát drahý i kdyby byl stál pět set korun.

Technický popis.


Super Hawai má čtyři lampy z nichž první je oktoda pracující jako směšovací lampa. Oktoda je pro tento úkol zvláště

6. Stínící mřížka.

7. Mřížka brzdící.


8. Anoda.

Zapojení těchto osmi elektrod se žhavením je načrtnuto na obr. 2, který představuje pohled na lampové nožky zespoda.

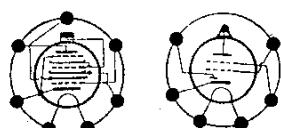


Obr. 2. Obr. 3.

Na tuť lampu pracuje předně energie zvenčí dopadající přes pásmový filtr, za druhé na prve dvě mřížky energie vlastního kmitacího okruhu. Ladění se tudiž

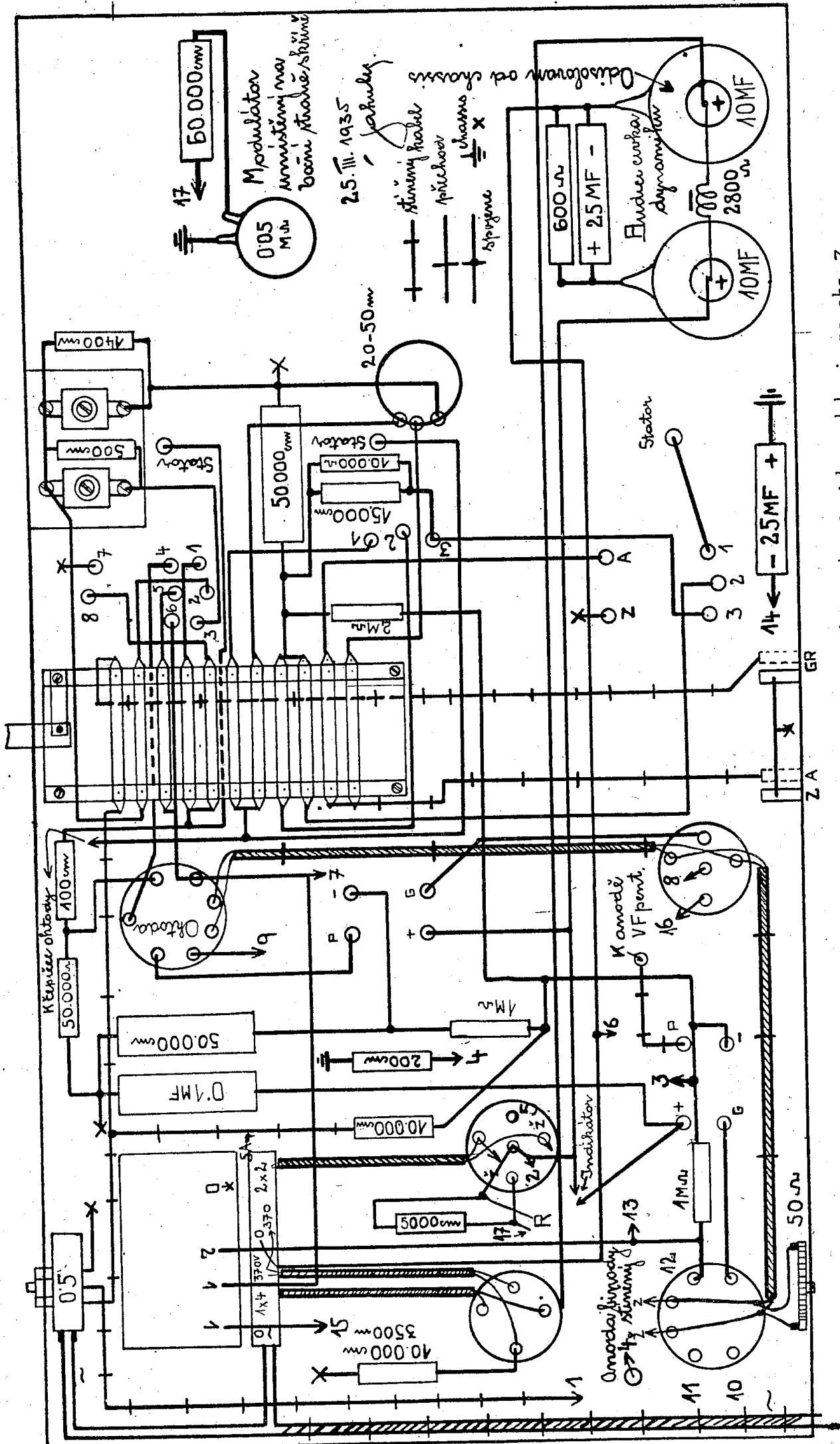

Obr. 4. Montážní plánek superhetu Hawaii. Odporový můstek na obr. 5., jeho poloha je na obr. 7.

děje třemi otočnými kondensátory, z nichž dva ladí pásmový filtr a třetí kmitací okruh. Interferencí obojích kmitů vzniká nová frekvence 130 kilocyklů, která se přenáší na první mezifrekvenční transformátor na tuč frekvenci naladěný a s něj na druhou lampu, kterou je exponenciální vysokofrekvenční pentoda. S této pak jde na lampu třetí, kterou je binoda jejíž zapojení nožek je dle obr. 3. Tato pracuje jako detekce a nízkofrekvenční zesilovač v jednom systému. Na to je odporový převod na koncovou pentodu 9wattovou.

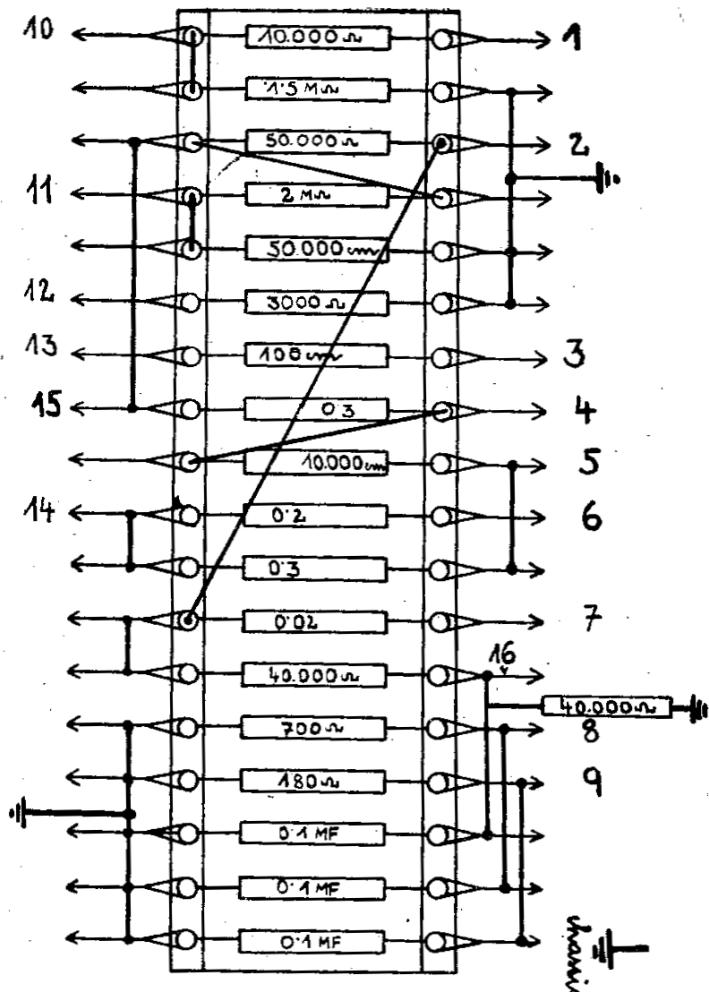

Obr. 5. Odporový můstek.

Automatická regulace

záleží na změně mřížkového předpětí první a druhé lampy. Této změny napětí se dosahuje na třetí lampě, binodě. Sekundář druhého mezifrekvenčního transformátoru kmitá mezi katodou a pomocnou anodou, kde ovšem lampa propouští kmity pouze jedním směrem docilujíc tak detekce. Odparem 1 megohm dociluje se spádu napětí a tudíž předpětí na všech zapojených mřížkách t. j. u prve a druhé

lampy se mění a sice tak, že stoupne-li proud v tomto okruhu, zvýší se potenciál na tomto odporu směrem k zápornému napětí, mřížky se stanou zápornějšími a tím síla reprodukce klesne. Kromě toho se dá řídit síla zvuku ručně potenciometrem 0.5 megohmu v též okruhu, kde na něm je zapojena mřížka binody přes blok 10.000 cm propouštějící zvukovou frekvenci.

Tiché ladění

má za účel docílit nejdokonalejší vyladění stanice na škále vyhledané bez jakýchkoliv pazvuků při uzavřeném potenciometru. Ladíme tudíž takovýto superzpravidla jinak než běžný přijimač. Vytocíme potenciometr až jakýkoliv zvuk přestane, vyhledáme žádanou stanici a vyladíme na maximální sílu buď pomocí miliampmetru, nebo neonové trubice a teprve nyní potenciometrem zesilujeme na žádoucí přednes. Jednodušší a pro amatéra praktičnejší je ladění pomocí miliampmetru. Toto tiché ladění může ovšem fungovat pouze současně s automatikou a pozůstává z miliampmetru zapojeného v anodě druhé lampy. Pokud totiž nedopadá na mřížku vysoké frekvence, čili pokud lampy jdou na prázdro, mají mřížky následkem automatické regulace nejkrajnější kladné napětí a anodový proud je nejsilnější. Ladíme-li některou stanici, tu jsou kmity tím silnější, čím přesněji je stanice vyladěna a tím se posunuje předpětí mřížky směrem k zápornému pólmu a anodový proud se umenší, což se ukáže výkyvem miliampmetru.

Tónový filtr

dovolující měnit zabarvení zvuku od tónů nejosťřejších k nejhlušším je zapojen na anodě koncové pentody a má měnitelný odpor 50.000 ohmů s blokem 60.000 cm v serii oproti zemi. K reprodukci je použito dobrého buzeného dynamiku s výstupním transformátorem.

Cívky.

Nelze vůbec pomýšleti na to, že by amatér si mohl s úspěchem zhotoviti cívky sám. Pokud by někdo z technického zájmu na to pomýšlel, dostane od redakce popis cívek za přiměřený poplatek,

Nelze však uváděti v nezdar poměrně vysoký náklad pokusem o vlastní konstrukce cívek snad z důvodů úsporných.

Cívky jsou celkem v pěti krytech. Ve dvou jsou oba díly vstupního filtru ve třetím oscilační okruh, ve čtvrtém a pátem mezifrekvenční transformátory. Cívka krátkovlnná je umístěna pod chassis bez krytu s nejkratšími spoji. Není také provedena v podobě pásmového filtru, kde by byly ztráty přiliš veliké, jelikož selektivita je stejně v tomto pásmu velice ostrá. Oscilační cívka samozřejmě má rozsahy tří.

Než sladíme všecky okruhy naprostě přesně je nutno pro kontrolu je-li přístroj jinak v pořádku spojiti mřížkové konce cívek pásmového filtru (statory prvních dvou otoč.kondensátorů) malou kapacitou, stačí, stocíme-li dva isolované dráty. Po sladění tyto dráty odpojíme.

První cívka tvořící první polovici pásmového filtru má antenní cívku pouze jedinou vysokoinduktivní (asi 280 závitů) a dvě cívky mřížkové, z nichž dlouhovlnná se spojuje nakrátko tak, že se při tom zároveň zmenšuje vazební kapacita složená ze dvou bloků. Druhá polovina pásmového filtru má již pouze dvě cívky zapojené na mřížku oktody a přepinačem je možno je vypojiti a zapojiti místo nich cívku krátkovlnnou.

Oscilátor se skládá ze tří dvojitých cívek. Při středních vlnách se spojuje dlouhovlnná cívka nakrátko jen v sekundáru (na straně mřížkové), ale na krátkých vlnách se cívky střední a dlouhé vůbec odpojí. Mezifrekvence je z bezkapacitních cívek laděná slačovacími kondensátory kapacity 300 cm na frekvenci 130 Kc. Oscillátor má seriové kondensátory stlačovací sloužící vyladění a přizpůsobení škále.

Přepinač.

Přepinač má čtyři polohy, krátké, střední a dlouhé vlny a gramofon. Je v bezkapacitním provedení, což je velmi důležitě zvláště pro krátké vlny. Má celkem 11 kontaktů jež jsou na schématu očíslovány. Jejich zapojení je viděti z následující tabulky, kde o značí otevřený kontakt a z zavřený:

Kontakt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Krátké vlny	z	o	o	o	z	o	z	o	z	o	o
Střední vlny	o	z	z	z	o	z	o	z	o	z	o
Dlouhé vlny	o	z	o	o	z	o	z	o	o	o	o
Gramofon	o	o	o	o	z	o	o	o	o	z	o

Při krátkých vlnách se vypojuje automatická regulace oktody, protože je to pro čistotu a sílu příjmu příznivější a po-nechává se pouze regulace vysokofrekven-tní pentody.

Sírový vypinač je kombinován s potenciometrem.

Síťová část.

Nás super musí mít samozřejmě velmi dokonalý transformátor. Primár je s obou stran blokován 1500 cm proti zemi, je přepinatelný na různá běžná napětí. Sekundár má 2×370 V jelikož přístroj nemá reakce, je použito pouze jediného bloku, 10.000 pro blokování sekunderu proti zemi, žhavení usměrňovací lampy má 4 V 1.5 A, žhavení lamp v přijimači 4V 5A, střední vývod je regulován potenciometrem 100 ohmů, což má velký vliv na naprosto tichý chod. Předpěti je ve středním vývodu sekundáru tvořeno odporem 600 ohmů který je překlenut suchým elektrolytickým blokem 25 MF. Dále jsou elektrolytické bloky na normální filtrace, kde je za tlumivku užito budicí cívky dynamického reproduktoru. Na blokování mřížkového odporu koncové lampy je užito elektrolytického bloku 25 MF pro dokonalou filtrace předpěti.

Usměrňovací lampa je dvoucestná velkého výkonu, aby postačila k napájení přijimače i dynamiku. Je samozřejmo že i dynamik nutno voliti přizpůsobený přístroji, aby budicí cívka svou spotřebou odpovídala procházejícímu anodovému proudu.

Montáž.


Montáž se provádí na kovovém chassis předvrstaném, na kterém je již namontován triál se slupnicí a za ní ukazatel tičitého ladění. Také lampové spodky a veškeré zdířky jsou již připevněny. Umístění při pohledu svrchu zpředu je následující: po pravé straně úplně na kraji je triál. Hned za ním ještě jsou umístěny

dva elektrolyty, z nichž jeden je našroubován přímo na chasis a druhý je odisolován pertinaxovou destičkou. Vlevo od triálu jdou za sebou tři cívky v krytech, první u škály je oscilátor, druhá je mřížková část pásmového filtru, třetí je antenní část pásmového filtru. Vlevo od cívek je nejprve oktoda, za ní první mezifrekvenční transformátor v krytu, pak exponenciální vf pentoda. Dále vlevo je vpředu sifový transformátor za ním po pravé straně koncová lampa, vedle ní usměrňovací lampa, za usměrňovací lampou je binoda a vpravo od binody je druhá mezifrekvence.

stičce nesené dvěma úhelníky. Než montujeme tento můstek na chasis musíme nejprve provést všecky spoje pod ním. Spoje si uděláme dostatečně dlouhé, protože po upevnění můstku již pod něj nemůžeme.

Krátkovlnná cívka je u mřížkové části oktody, aby přívody byly co nejkratší.

Nejprve všecky součásti kromě odpověděho můstku připevníme dle plánu na chasis. Pak provádíme spoje pro žhavení ze silného měděného drátu asi 1,5 mm s pancerováním na více místech uzeměným. Oba konci žhavení jsou zapojeny na odazučovač, potenciometr, jehož střední vý-

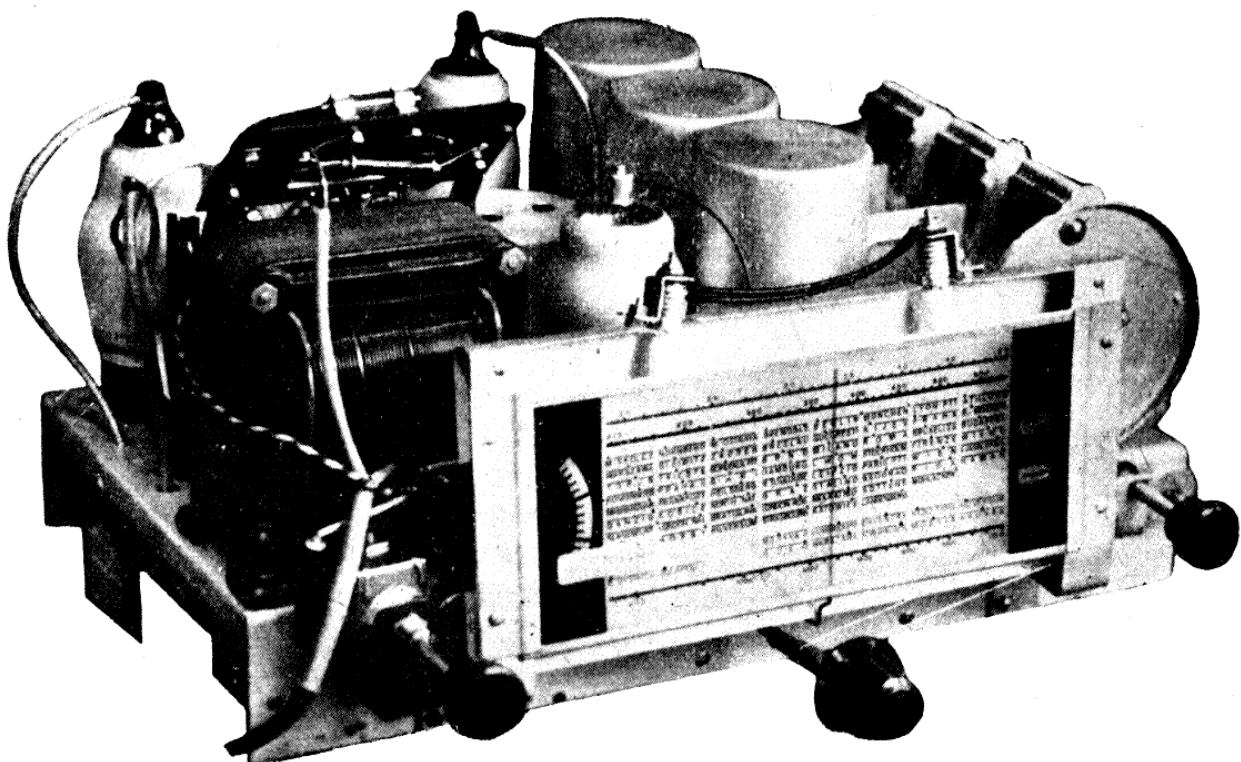

Obr. 6. Vrchní strana chasis oktohetu Hawai.

Vpravo od škály je ladící knoflík, uprostřed pod škálou je vlnový přepinač čtyřpolohový a vlevo od škály potenciometr k regulaci síly s vypinačem.

Na spodní straně pod sifovým transformátorem je skupinový blok 2-1-1 MF, vedle něj blok 100.000 cm a 50.000 cm. Mohou se montovati volně, nebo je připevniti na destičku. Dále je přepinač upevněný tak, aby kontaktní pera byla obrácena od chasis, kontrolujeme po zamontování, zda dobře doléhají. Dále za přepinačem jsou dva stlačovací kondensátory na pryžové destičce připevněné k chasis dvěma úhelníky.

Většina odporů je montována na de-

vod je uzeměn a je montován na zadní stěně chasis;

Přívod od anody slíněné lampy k mezifrekvenčnímu transformátoru provedeme slíněným kablikem ukončeným nahoře stínicím kloboučkem pro lampa (na fotografii sejmout). Dále je slíněn spoj od antenní zdiřky na vlnový přepinač na pero č. 1. a 2., pak od anody třetí lampy k bloku 10.000 cm, spoj od potenciometru k mřížce binody a konečně od gramofonové zdiřky přes přepinač k potenciometru.

Všecky spoje vedoucí vysokou frekvenci děláme co nejkratší cestou. Na plánu jsou rýsovány pro přehlednost v

úhlu, ale kdybychom chtěli takto superhet postavit, vyhližel by sice pěkně, ale výkon by byl pramizerný. Dbáme také, aby mezi těmito spoji nebyla zbytečná kapacita nebo induktivní vlivy. Montáž jejich provádime raději silnějším drátem, 1—1,2 mm, aby spoje měly co největší stabilitu a aby přenášením a pod. se neposunovaly a nezměnily tak přesně vyvážené kapacitní poměry v přístroji. Vyplatí se koupiti si na leťování elektrickou páječku za 33 Kč.

Spoje k ladicím kondensátorům se nesmí stínit, aby nedávaly velkou částeční kapacitu. Při montáži oklody pozor, mřížka se nachází na kloboučku skleněné baňky, kde jinak bývá anoda.

Při montáži elektrolytických bloků pozor na půlování.

Při spojování pracujeme především podle schématu, montážní plánek považujeme vždy pouze za pomocnou a vysvětlující pomůcku.

Uvedení v chod.

Když je všecko zapojeno, překontrolujeme ještě jednou všecky spoje. Mezi oba elektrolyty naletujeme buď budicí cívku dynamiku, nebo odpor 2800 ohmů, aby chom docílili všude správného napětí. Je-li vše úplně v pořádku, musí se nám po nahřátí lamp vychýlit miliampermetr do nejvzdálenější polohy.

Jelikož mezifrekvenční transformátory nejsou přesně vyladěny a také ve vstupních cívkách a oscilátoru není soulad, nedá přístroj hned po zapojení plný výkon. Proto přístroj zapojíme nejprve na dlouhé vlny a po zapojení uzemní a venkovské anteny uslyšíme Varšavu a Wusterhausen ovšem rozlezlé po velké části škály. Ozývají-li se tyto stanice, je to známkou, že aparát je zásadně v pořádku. Přepneme nyní na střední vlny a vyladíme nejbližší silný vysilač. Pak mezifrekvenční transformátory vyladíme podle sluchu na nejsilnější příjem pomocí stlačovacích kondensátorů které se nacházejí na destičce montované na vrchní části cívky. Jejich šroubky jsou dosažitelným otvorem v krytu, který při ladění nesmíme snímati. Pak přejdeme na slabší stanici, kterou zase vyladíme na největší sílu pomocí trimmerů nacházejí-

cích se na triálu. Při tom můžeme spojiti statory obou prvních kondensátorů malou kapacitou, na př. stočenými izolovanými dráty jak vpředu uvedeno. Při přibližném sladění se nám již ozvou večer skorem všechny stanice, jenže superhet nemá ještě plné selektivity. Po středních vlnách přijdeme na stanice krátkovlnné, které se zpravidla ozvou již v plné síle, protože ve stupni části mají jen jednoduchou cívku. Když je toto vše hotovo, pomocí stlačovacích kondensátorů na oscillátoru se snažíme umístiti stanice na pravém konci škály na správnou polohu ukazovatele. Jeden trimmer je pro krátké, druhý pro dlouhé vlny. Obyčejně však nedocílíme hned souladu i na kraji škály a korrigujeme jej opětne trimmetry na kondensátorech pásmového filtru. V případě potřeby je nutno použiti k souladu i ohýbání růzstřihaných plechů na kondensátorech. V řídkých případech je třeba i měnit na samoindukci cívek.

Upozorňuji k tomu, že je sice možno superhet sladiti amatérsky pouze podle sluchu, ale je k tomu potřebí náležité zručnosti, trpělivosti a teoretických znalostí. S výhodou lze použiti k tomu balančního generátoru popisovaného v tomto čísle.

Kdo nemá odvahu k této práci, může si poslati superhet ke sladění za 170 Kč, ovšem jestliže superhet jinak v pořádku funguje. Upozorňuji však, že je sladování obtížnější tehdy, bylo-li již neobratně manipulováno na otočných kondensátorech ohýbáním plechů, proto k této práci nechá přistoupí pouze ten, kdo si je svými teoretickými znalostmi jist a ví, že tím dosáhne správného výsledku. Staly se již případy i u dvouokruhových aparátů, že bylo třeba vůbec vyměnit duál takto upravený za nový.

Ještě připomínám, že je dosti těžko konstruovati tento superhet z nahodilých součástí. Není to sice absolutně nemožné, ale přece jen většina součástí musí být sobě navzájem přizpůsobena. Daleko spíše sestavíme přijimač lineární ze součástí z rozebraného přístroje, než superhet. Kromě toho mnohé součásti jinak dobré se do přístroje vůbec nehodí, na př. potenciometr musí mít osičku odisolovanou od středního vývodu a pod.

Výkon a manipulace s přístrojem.


Popisuji-li zde výkon, držím se zásad redakce, která správným popisem výkonu chce zabrániti tomu, aby amatér který přístroj postaví, a jemuž aparát následkem nějaké chyby hraje jen polovičně, nedomníval se, že je to již normální funkce aparátu a zůstal tak za své peníze v polou cestě.

Hawai nepotřebuje venkovské antény. Hraje i na sebe kratší kus drátu několik desítek stanic. Může se však bez obavy i na dobrou venkovskou antenu zapojiti,

Jsou-li poměry horší, může počet stanic klesnouti, ale sotva kdy pod padesát. I ve dne dá Hawai všecky důležité stanice které jsou právě v provozu.

Ladění je velmi příjemné tím, že nemá téměř slábnutí nebo zesilení a točíme-li ladicím knoflíkem bez užití potenciometru a tichého ladění, vystoupí nám stanice náhle v přiměřené síle, nevyřve, na kratičké pootočení setrvá a zase najednou zmizí aby byla vystřídána stanicí novou. Maximum vyladění ukazuje miliampmetr. To jsou výhody automatické regulace.

Nedosáhne-li se uvedeného výkonu, nuťte počítati s nějakou chybou. Ta bývá

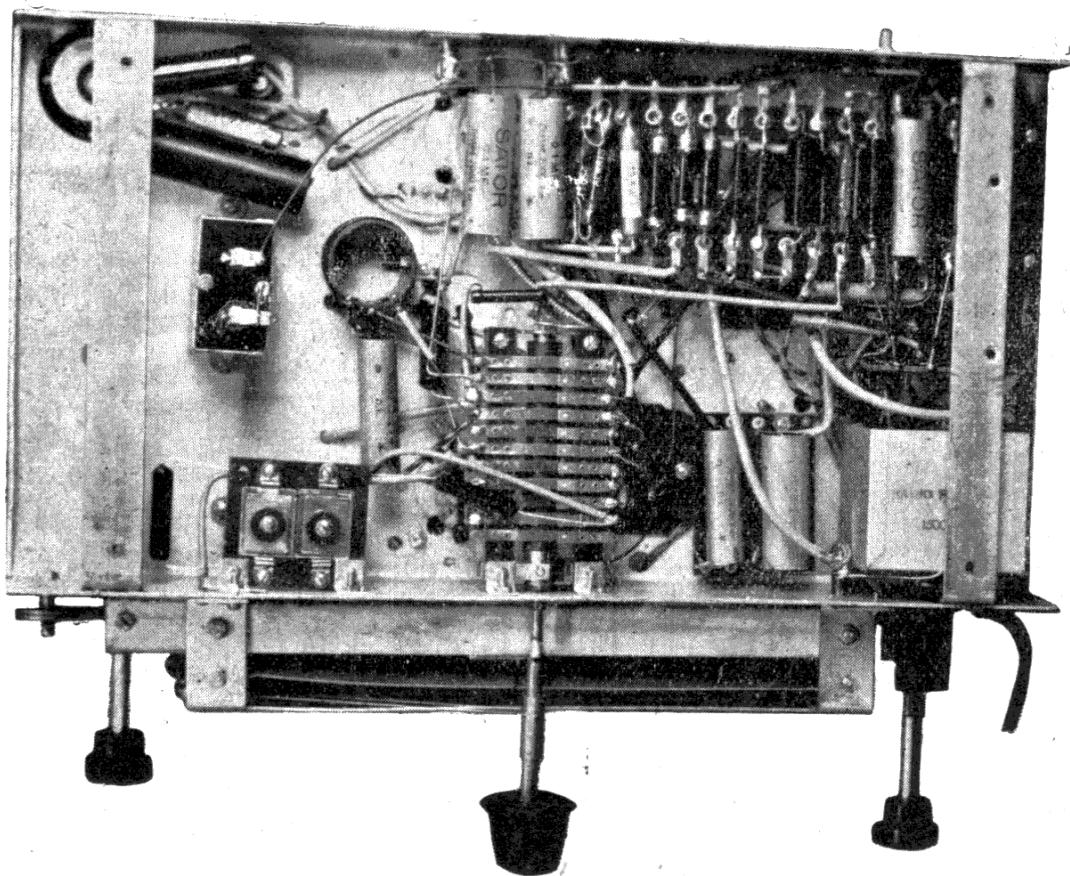

Obr. 7. Spodní strana chassis.

aniž by byl neselektivním. Dá-li se mu dobrá pokojová nebo menší venkovská antena, lze na něm zaznamenati postupně za slušných podmínek příjmu asi 100 telefonních stanic nečítaje v to amatérské stanice telegrafní. Tyto stanice až snad na tři nebo čtyři zámořské krátkovlnné mají následkem automatické regulace nevidanou stabilitu příjmu. hrají přibližně stejně silně a to i tehdy, když příjem následkem fadingu by jinak slábl. Celá tato štovka stanic se dá příjemně poslouchati s velkou pokojovou silou.

u amatérů z devadesáti procent v nesouladu okruhů a má za následek jednak zeslabení reprodukce, jednak rozlezlost stanic, eventuelně i pískání.

Jestliže přístroj vůbec nefunguje, je třeba systematicky chybu lokalizovati a odstraniti. Změříme, je-li všude správné napětí. Zkusíme, není-li oscilátor opačně zapojen. Zkusíme zapojiti gramofon. Jde-li tento bezvadně, je chyba před binodou. Pak příslušnou část kus po kuse revidujeme. Nestačíte-li k nalezení chyby, obratěte se na radu k redakci s podrob-

ným vypsaním zjištěných úkazů. Ta vám již pomůže uvésti neposlušný aparát do chodu.

Ve většině případů však jistě superhet půjde na první zapojení a budete z něj mít velikou radost.

Seznam součástek na oktový superhet Hawai 4-35.

1 chassis navrtané s lampovými spodky	včetně triálu a luxusní cejchované škály	na všechna tři vlnová pásma od 15 m	do 2000 m včet. indikátoru	Kč 279—
1 vstupní cívka 200-20000 m	Kč 68—			
1 mřížková cívka 20-2000 m	Kč 81—			
1 oscilační cívka 20-2000 m	Kč 88—			
2 mezfrekvenční transformátory				
s doladovači	Kč 150—			
1 síťový transformátor 2×370V				
60 mA 2×2V 5A 1×4 1·5A				
s přepinatelným primérem a				
pojistikou	Kč 130—			
2 elektrolyty 10 MF velké	Kč 52—			
2 elektrolyty suché 25MF 50V	Kč 22—			
1 kombinovaný blok 2-1-1MF	Kč 42—			
4 bloky 0,1 (100.000 cm) 2500V	Kč 24—			
3 bloky 50.000 cm	Kč 15—			
3 bloky 10.000 cm	Kč 12—			
1 blok 10.000 cm 3500 V	Kč 7·50			
1 blok 15.000 cm	Kč 4·50			
1 blok 200 cm	Kč 3·20			
1 slídový blok 100 cm	Kč 3·80			
1 100 cm blok obyčejný	Kč 3·20			
2 bloky 1500 cm	Kč 7·60			
1 blok 500 cm	Kč 3·20			
1 blok 1400 cm	Kč 4·50			

1 blok 60.000 cm	Kč 5·50
14 odporů půl wattových 0·01,	
0·05, 0·05, 0·2, 0·3, 0·3, 1,	
1, 1·5, 2, 2 megohmy, 180,	
700, 3000 Ω	Kč 49—
1 odpor 12W 600Ω	Kč 11—
2 odpory 15W po 40.000Ω	Kč 15—
1 odpor 20.000Ω 3 wattový	Kč 8—
1 můstek pro odpory	Kč 15—
1 potenciometr 0·5 s vypinačem	
a odisolovanou osou	Kč 38—
1 potenciometr 0·05 k modulátoru	Kč 24—
1 odbzučovač	Kč 7—
1 přepinač 11pólový 4polohový	Kč 55—
2 stlačovací kondensátory	Kč 17—
2 žárovky k osvětlení skály	Kč 5—
2 m stíněného kabelu	Kč 6—
2 m stíněné šňůry se zástrčkou	Kč 18—
3 knoflíky	Kč 7·50
5 m drátu spojovacího 5m špaget	
šroubky, letovací drát	Kč 8—
1 čepička na oktodu a kryt pro	
vf lampu	Kč 7·50
1 oktoda	Kč 195—
1 vf pentoda exponenciální	
speciální	Kč 150—
1 binoda	Kč 140—
1 usměrňovací lampa 2×500V	Kč 70—
Celkem	Kč 1852—
Celá stavebnice	Kč 1650—
Dynamik dokonalý buď 180	
nebo	Kč 250—
Luxusní skříň	Kč 170—
Cena hotového přijímače	
kompletního	Kč 2.070—
	Kč 2.700—