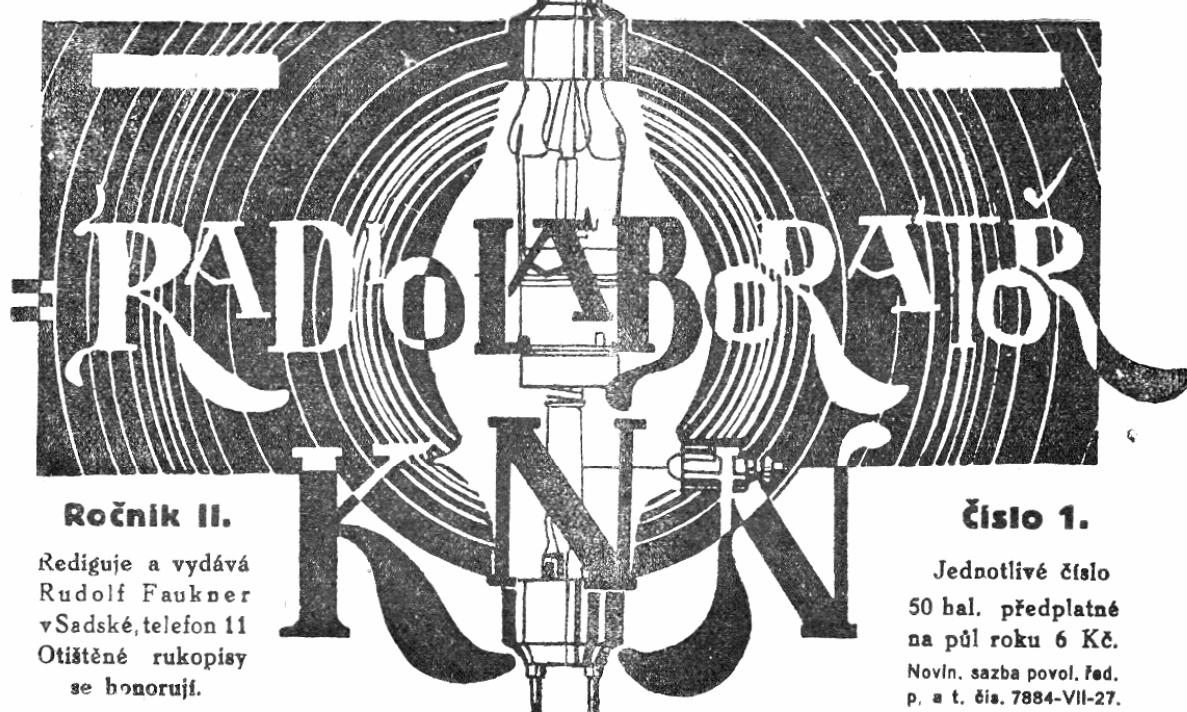


Vycházi dvakrát v měsíci.

Dne 1. ledna 1928.



Ročník II.

Rediguje a vydává
Rudolf Faukner
v Sadské, telefon 11
Otištěné rukopisy
se honoruje.

číslo 1.

Jednotlivé číslo
50 hal. předplatné
na půl roku 6 Kč.
Novin. sazba povol. řed.
p. a t. čís. 7884-VII-27.

*Kdo si ponechá více než dvě čísla, stává se odběratelem.
Předplatné i při zvětšeném rozsahu 6-- Kč pololetně, platí-li se
předem bez upomínek, jinak 9-- Kč.*


Uvnitř čísla; Návod na neutrodyn KNN v novém provedení „ČN“.

Vysvětlení záhad lampové charakteristiky. Nový typ levného ~~dejnorádky~~ ^{radiok.} eliminátoru. Návod na neutrodyn s dvojitou lampou za 500 Kč.

Nová úprava neutrodynu KNN.

V posledních číslech prvního ročníku jsme se zmínili o některých zdokonaleních a změnách v neutrodynu KNN. Jelikož druhý ročník má velice mnoho nových odběratelů, nestáčí omezit se na stručné vypočtení změn,

z nového rozšířeného vydání již mnoho nezbývá. Pochvalné dopisy přichází jeden za druhým a hlásí téměř neuvěřitelné rekordy: pan Drabeš v Praze bez antény na pouhou světelnou síť chytá 56 stanic, pan Jung

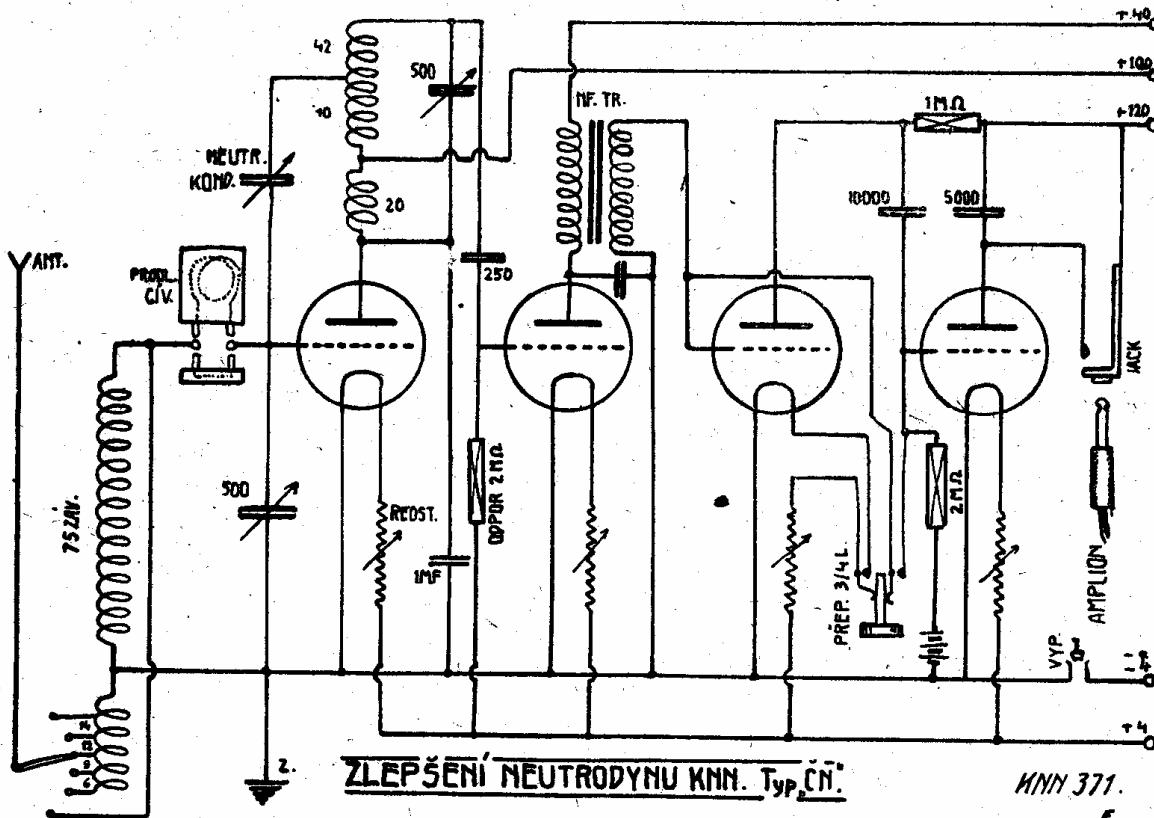

KNN 371.

které by bylo některým nejasno. Přinášíme proto celý návod znovu, zhuštěně sice, ale tak, aby bylo v něm obsaženo vše, čeho je k sestavení přístroje potřebí.

O neobvyčejné oblibě tohoto přístroje již v normálním provedení svědčí nejlépe naši odběratelé sami. Vždyť třinácté číslo, ve kterém byl původní návod, bylo brzy úplně rozebráno a

píše o „příjmu celé Evropy ve Strašnicích při místním vysílání“, pan E. Kučera v Plzni zachytí napoprvé 16 stanic o vlně delší než Praha, protože kratší pro rušení stejnosměrným motorem nejdou dobře, pan Mazáč v Josefově na aparát ze starých součástek a s nesprávnými lampami zachytí za večer 22 stanic, atd. . . .

Doznáváme rádi, že podobné věci

jsou rekordní a neslibujeme každému takový příjem, je však snadno možno si tím udělati o výkonnosti přístroje správnou představu. A to ještě mnohé tyto obdivuhodné výkony byly dosaženy u původního, nikoliv zlepšeného typu.

Přehlédněme, v čem záleží zdokonalení tohoto typu běžně označovaného „CN“. Původní schema ve 13. čísle milerádi pošleme novým odběratelům zdarma k dispozici.

Přidání čtvrtého reostatu je sice změnou celkem bezpodstatnou, ale čtenáři si ji velice chválí. Velmi dobrý vliv na zvýšení selektivity a citlivosti má jednak nová úprava a vinutí cívek v továrním provedení, jednak rozdělení transformační cívky na dvě oddělené skupiny, jak je na schematu naznačeno. Vinutí cívek provedeno podobně jako u ledionek. Kdo však tento způsob vinutí nezná, necháť použije kteréhokoliv jiného bezkapacitního způsobu, nejlépe vinutí na devítí hřebech zaražených v kruhu do prkénka, při čemž drát 0.6 — 0.8 mm vineme obkročmo, vynechávajíce stále jeden hřeb. Konečně i vinutí závitů vedle sebe na obyčejném papírovém, nebo pertinaxovém, válci vyhovuje zcela dobře a nečinní vůbec potíž ani začátečníkům.

Odklápení malé antenní cívky s odbočkami má neobyčejný vliv na zvýšení selektivity a nasazování reakce. Proto dřívějšího primitivního posuvnání na šíbeničce byla cívka zařízena na fixování šroubkem na kovovém rameni zahnutém tak, že lze cívku současně vzdáliti i odklopiti. Šetrný začátečník může však jako dříve navléknouti obě cívky na dřevěnou „hrazu“, na které se menší cívka nahoru a dolů posunuje.

Jisté nepohodlné působilo u původního typu přepojení na dlouhé vlny. Pozorujme, čeho je k tomu potřebi. Místo spojky na krátko mezi cívkom a mřížkou zasadí se do zdírek prodlužovací cívka asi 150 až 200 závitech. Antena se pak zapojí mezi

hlavní antenní a prodlužovací cívku. Dříve byly pro tuto manipulaci vzdalu zdírky na zvláštní destičce. Bylo tedy třeba vzdalu vyjmouti spojku, zasunouti místo ní cívku a přemístiti antenu do jiné zdírky.

Na novém plánu vidíme vše upraveno pohodlněji a účelněji. Cívka prodlužovací se vkládá místo spojky uvnitř aparátu (viz plánek), takže není třeba sahati do zadu. Mimo to je prodlužovací cívka induktivně spojena s antenní, jelikož leží právě nad ní. Konečně není třeba přemísťovati vzdalu antenu, což je nepohodlné. Antenní přepínač má totiž přídavný kontakt, obyčejně poslední vpravo, viditelný dobře na schematu. Otočením na tento kontakt zapojíme antenu na žádoucí místo pohodlněji a elegantněji, než dřívějším způsobem.

Pro dlouhé vlny je rovněž potřebí vyjmouti cívku transformační a nahradit ji jinou o 260 závitech s odbočkami při 105. a 157. závitu. Cívka je proto opatřena čtyřmi nožkami, které se zasunují do čtyř zdírek značných na plánu dole uprostřed. I tato cívka je vinuta ve dvou skupinách od sebe asi 1 cm oddelených.

Další zlepšení se týká zapojení fixního kondensátoru 1000 cm mezi póly nízkofrekvenčního transformátoru. Zde upozorňujeme, že na schematu je malá chyba, která sice nevadí výkonu, ale nedává plné výhody zapojení. Fixní kondensátor se zapojí totiž mezi desku druhé a mřížku třetí lampy. Začátky a konce transformátoru u primáru i sekundáru zapojujeme zkusmo.


Další zlepšení spočívá v tom, že uprostřed panelu má aparát z továrny vypravený dvě zdírky pro sluchátka. Na schematu nejsou pro jednoduchost vyznačeny, na plánu ano. Jsou zapojeny paralelně k primáru nízkofrekvenčního kondensátoru. Jelikož se jich užívá jen při ladění, nebo tehdy, nechceme-li příjemem na amplion rušit okolí, zůstává jim primář paralelně zapojen. Tím vzniká sice malá ztráta na intensitě, ale příjem na slu-

chátku je při tom stále více než dostatečný a montáž pohodlná. Kdo by chtěl, může sem zapojiti jack, kterým by se současně transformátor odpojil, nebo k témuž účelu umístiti nad zdírkami obyčejný vypínač.

Důležitou a cennou novinkou jest řízení příjmu na 3 nebo 4 lampy. U typu původního se prostě kolík zasuňte do jacku buď za třetí, nebo čtvrtou lampa. Koncová lampa však

pu a přenese proud místo na mřížku lampy třetí, přímo na čtvrtou lampa. Tomuto zařízení bude ještě věnován samostatný článek ve druhém čísle, jelikož se samozřejmě hodí nejen pro nás neutrodyn, ale pro všecky stanice podobné a má při dnešním ostře odlišeném charakteru lamp zvláštní význam.

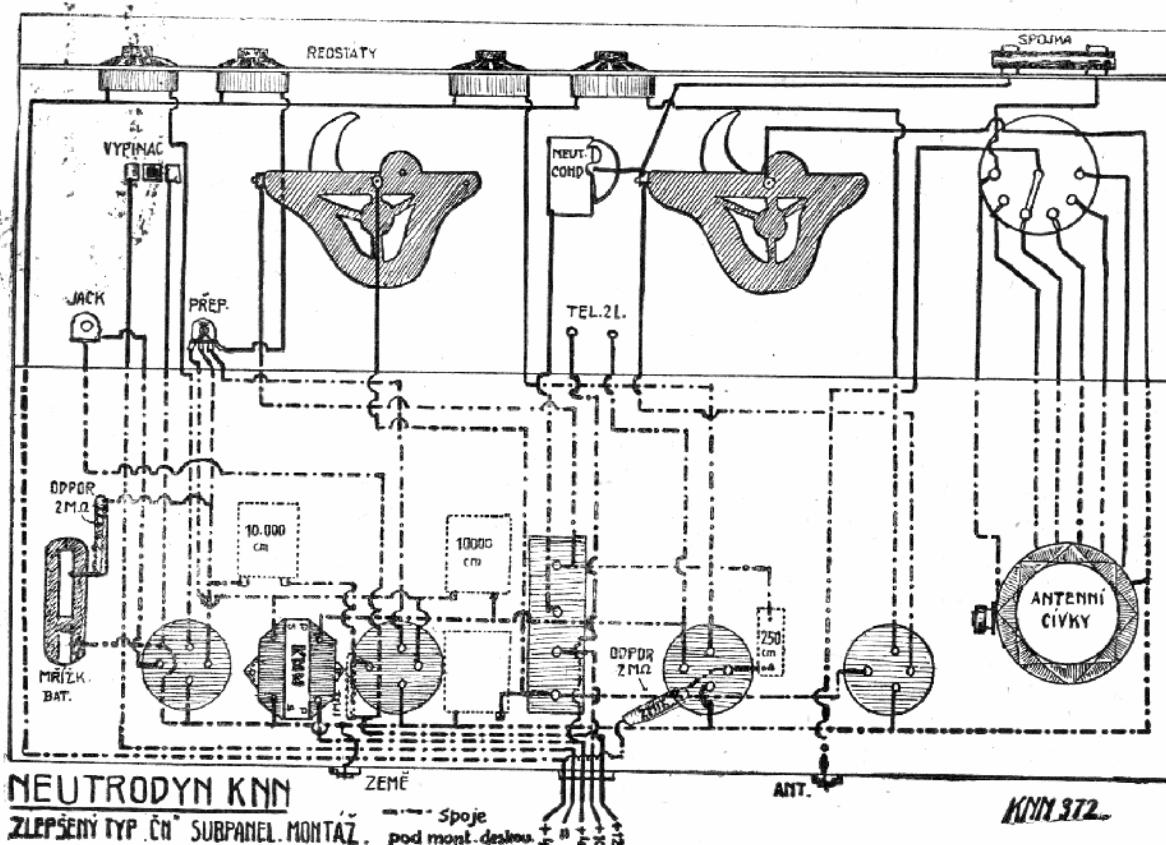Konečně nesporou výhodou je moderní subpanelová montáž, o které se



bývá speciální, o velikém výkonu, strmé charakteristice a značné emisii. Třetí lampa naproti tomu je zvláště přizpůsobena pro odporový stupeň. Hrajeme-li ná tri lampy, tu jsou tyto vlastnosti třetí lampy zbytečny, jelikož odporový stupeň již nenásleduje. Naproti tomu neposkytuje tato lampa pro amplion výhod, které dává lampa na posledním stupni. Bylo tedy celé zařízení zdokonaleno jak ukazuje schema tak, že bylo použito přepínače, který v jedné poloze vypne třetí lam-

rovněž podrobněji zmíníme na konci článku a která se rovněž hodí pro všechny typy přístrojů.

Nyní především uvedeme seznam všech potřebných součástek v běžných cenách pro normální provedení čtyřlampové. Tento seznam má zároveň sloužiti těm, kdož miní jiný, méně-výkonné přijímač na neutrodyn KNN přestavěti, neboť dle něj mohou si snadno vypočítati, co musí přikoupiti, a konečně lehce odhadnou, zač přijde tovární přestavba, která vedle nových

součátek počítá za rozmontování, znovašestavení, přezkoušení, režii, atd. obnos okrouhle 200 Kč. Podrobnosti o jednotlivých součástkách uvádíme níže.

1 skříňka se základním prkénkem, tvrdé dřevo, tvrdá pěpichová	Kč 350,-
1 levnější až do . . . Kč 150,-	
Panel a můstek pro reostaty dle kvality a ceny Kč 100 nebo . . . Kč 75,-	
4 lampové podstavce Kč 18 až . . . 40,-	
4 reostaty s knoflíky 60,-	
2 otočné kondensátory 500 cm velké	"
2 Kč 210 nebo Kč 170,-	
2 velké stupnice k nim, Iso, nebo	"
1 Aristokrat Kč 90,-	
1 neutral. kondensátor s knoflíkem 35,-	
1 přepínač se 6 kontakty s knoflíkem 36,-	
1 vypínač 9,-	
4 fixní kondensátory 250 cm, 1.000 cm, 10.000 cm a telef. vhodné kvality Kč 35,-	
1 kondensátor 1 MF 20,-	
1 cívka antenní a 1 transformační do 800 m vyměnitelné s podstavcem Kč 120,-	
1 nízkofrekvenční transformátor 85,-	
3 odpory Kč 27 až 36,-	
Podstaveček k nim 14,-	
Jack a kolíkem 30,-	
Přepínač na 3 nebo 4 lampy 39,-	
Svorky a zdírky 8,-	


Drobnosti: montážní drát, vzpěry pro můstek, původní šňůry, plech k odstínění, šrouby atd.

K součástkám lze připomenouti: Skřín volme elegantní a dosti prostornou. Vhodná délka je 50 cm, hloubka 25 cm. Lepší skříňky se dostanou upravené pro subpanelovou montáž. U těchto stanic je velmi oblíben bílý panel. Lze jej dostat již upravený a předvrtný. Není ovšem podstatných námitek proti jakémukoliv jinému panelu. Moderní tovární úprava na příklad používá jako novinky panelu dřevěného. Můstek pro reostaty je pro zlepšení vzhledu, méně zapracovaný amatér může klidně dát reostaty na hlavní panel.

Doporučuje se dát pod detekční lampu pěrový podstaveček, pod ostatní možno dát normální bezkapacitní, ač i obyčejné postačí. Otočné kondensátory bývají přičinou četných obtíží, nejsou-li dobré voleny. V předešlém ročníku byl této otázce věnován zvláštní článek. Mikrometrické stupnice jsou nutnosti. Typ Iso se poměrně lépe upevňuje a neselhává. Kapacita neutra-

lisačního kondensátoru musí být přizpůsobena stanici a lampě. Proto se dobře hodí typ KNN, jehož desky se dají šroubkem naregulovati na různou vzdálenost. Jest zvláště s ohledem na tento požadavek konstruován.

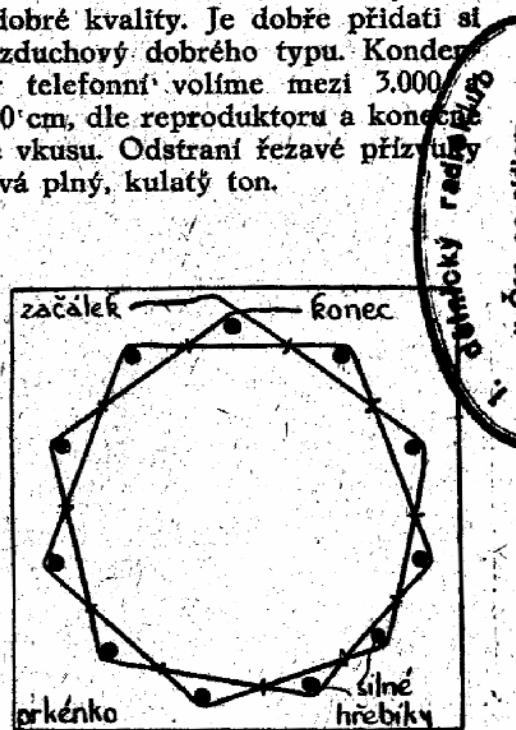Kondensátor 250 cm, mřížkový, volme dobré kvality. Je dobré přidat si na vzduchový dobrého typu. Kondensátor telefonní volime mezi 3.000 a 10.000 cm, dle reproduktoru a koneče i dle vkusu. Odsíření řezavé přizutiny a dává plný, kulatý ton.



Cívky můžeme vinouti sami. Počet závitů je naznačen na schematu. Nejméně obratný amatér je vinou na pásový válec závit vedle závitu. Zručnější si volí cívky koškové, vinuté od kročmo na lichém počtu hřebíků, jak ukazuje obrázek, který ještě z minulého ročníku opakujeme. Tovární cívky se dělají nyní podobně Ledionkám, jež byly rovněž v minulém ročníku popsány. Malá antenní cívka se udělá tak, aby byla posunovatelná, nebo odklápací. Při cívkách koškových se navléknou obě na dřevěnou hrazdičku, na které se menší cívka, umístěná na vrch, dá posunovat. Při montáži se staví tato cívka stojatě.

Cívka transformační se hodí jen pro vlny do 800 m, je tedy třeba ji udělati vyměnitelnou. Vine se ze dvou

časti oddelených od sebe mezerou, stejným způsobem, jako cívky antenní. Stavíme ji však vodorovně osou kolmo k panelu. Aby bylo možno ji vyměnovat, montuje se na pásek ebonitu, nebo jiné isolační hmoty a opatří čtyřmi nožkami, které zapadají do podstavečku se čtyřmi zdírkami, jak je naznačen uprostřed na montážním plánu.

Transformátory volme velmi dobré kvality. Pro zvláště mohutnou reprodukci doporučujeme speciální transformátor Weilo Champignon za 140 Kč. Druhý zesilovací stupeň je odporový. Volíme-li správné součásti, docílíme tím reprodukce nejen stejně zesílené, jako při transformátoru, ale při tom i neobyčejně čisté a věrné. Místo sestavování ze součástek lze použít hotového odporového bloku Philipsova za 90 Kč, který je zvláště uzpůsoben k Philipsovým lampám A 425.

Nyní k montáži.

Schema a montážní plánek zde uvedený stačí ostatně průměrnému amatérům bez dalších vysvětlivek. Jen pro naprosté začátečníky připojujeme některé poznámky. Součásti rozložte podle montážního plánu. Týž veliký (modrák) zašle redakce každému ochotně za 6 Kč. Při spojování budíž nám však *hlavním* vodítkem *schema*, a spoje na plánu buďtež jen utvrzující pomůckou. Vždyť dokonce některé věci (přívody k malé cívce) není možno v plánu znázornit, jindy mohou od nákresu odchylné součásti pořádnou koupené způsobit zmatek. Schema nás naproti tomu nikdy nezklame, platí pro všecky případy stejně.

Součásti se montují jednak na svislý přední panel, jednak na vodorovný,

k němu připojený subpanel, který je asi o 2—3 cm zdvižen nad spodní stěnu skřínky, takže pod ním zůstává prázdná prostora pro umístění menších součástek, kondensátorů, odporů, atd. a pro vedení spojů. Tím vzhled stanice získá, protože nevyhliží tak zadrátovaná, jako dříve, mimo to pak spoje vedeme pod subpanelem pohodlněji a krátčeji a docílíme tak i lepšího výkonu. Na plánu jsou součásti pod subpanelem, jakož i neviditelné spoje naznačeny *tečkováně*. Spoje jsou pro zřetelnost vedeny v pravých úhlech, což není třeba ve skutečnosti dodržovat.

Na plánu vidíme nahore kolmo k panelu připojený vodorovný můstek pro reostaty. Na něm vpravo je spojka na krátko, místo které se klade prodlužovací cívka o stejné vzdálenosti nožek. Neutralisační kondensátor musí být odstíněn plechem, aby neproagoval na kapacitu ruky. Kousek plechu, nebo staniolu upevníme *uvnitř* na panelu a spojíme se zemí. Pozor, aby se plech, nebo staniol kondensátoru nedotýkal. Přepínač je naznačen podrobně ve zvláštním článku.

Obě cívky, antenní a transformační, musí být daleko od sebe a nesmí na sebe induktivně působit. Odtud jejich odlišná poloha. Rovněž otocné kondensátory musí být dosti daleko od sebe.

Přívody od baterií děláme pětidlnou šňůrou, je to daleko pohodlnější a spolehlivější, než zdírky se zástrčkami, které často nepřiléhají a působí poruchy.

Tím by byly vyčerpány všecky pokyny pro montáž.

(Dokončení.)