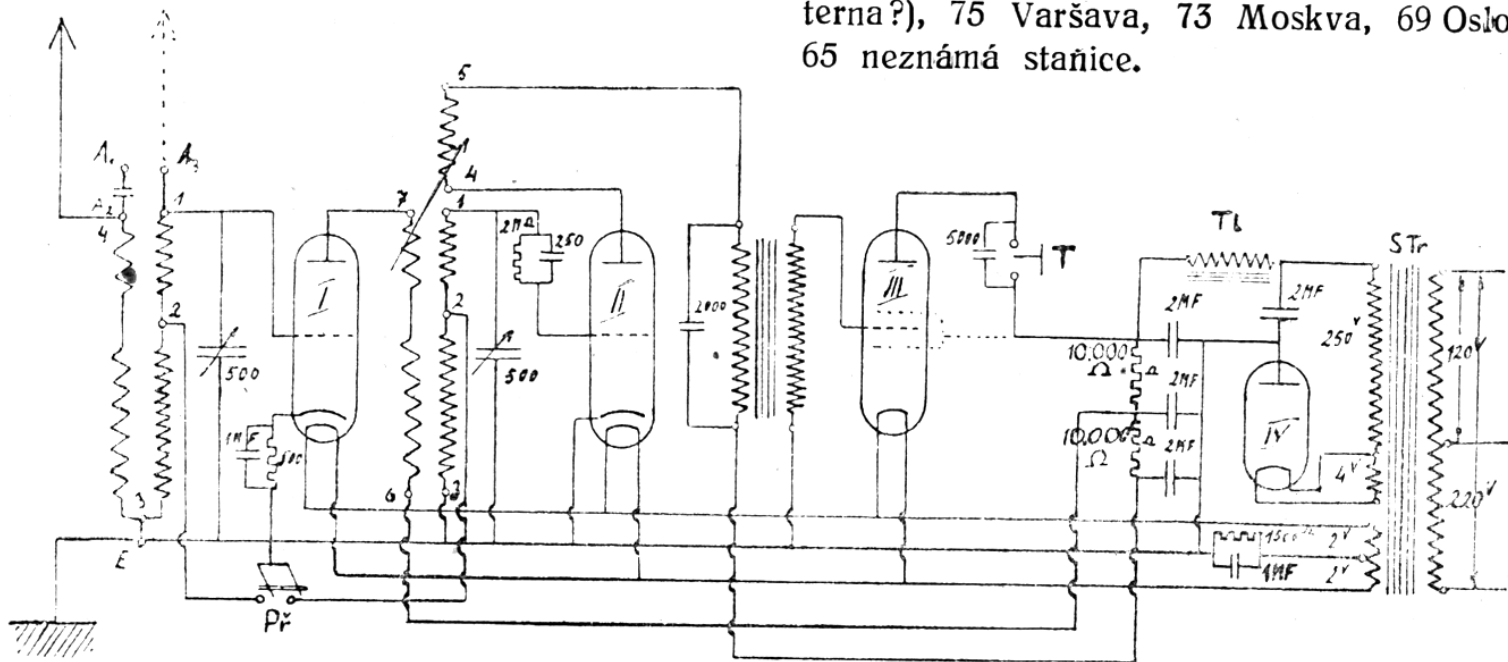


Surprise 3/32.

Překvapení -- toť vhodný titul pro tento model, k jehož výrobě jsme dali pokyn, když byl začátek čísla již v tisku. Když nám jeho autor předložil schema, jež tu otiskujeme, řekli jsme si — asi jako vy — tohle přece nic není. Nemá to ani ne-utralisaci — dokonce cívkovou reakci ten člověk, třebas je inženýr, zaspal půl vývoje radia. A za hodinu, když „ten člověk“ do „toho“ zastrčil třímetrový drát a začalo to hrát, začal u nás drnčet tele-

Číslo škály: 92 Lublaň, 89 Kaiseriautern, 87 Budapešť, 82 Mnichov, 81 Riga, 80 Vídeň, 78 Brusel, 74 Praha, 72 neidentifikováno, 70 Curych, 65 Řím, 61 Štokholm, 58 Katovice, 56 Toulouse, 50 Hamburk, 45 Strasburk, 44 Brno, 41 neidentifikováno, 36 dtto, 34 Neapol, 25 Anglie (?), 24 Kopenhagen, 22 Bratislava, 18 Heilsberg, 15 neznámo, 10 neznámo. Dlouhovlnné pásmo: 96 Paříž, 92 Königswusterhausen, 85 Daventry, 80 (Moskva komin-terna?), 75 Varšava, 73 Moskva, 69 Oslo, 65 neznámá stanice.




fon a narychlo, protože tiskárna už „jela“, volala se továrna, nákupní prameny, truhlárna, fotograf, reprodukční ústav... A „ten člověk“ hrál vesele dál — a stanice si znamenal. Otiskujeme, co nám za malou chvílku na kousek drátu 0.6 mm nachytil silně na reproduktor:

Celkem tedy 34 stanic na třímetrový drát. Selektivita báječná. Uvážíte-li, že jsou tovární třílampovky za mnoho peněz s velikou reklamou, a hrají Prahu po celé škále, musíte mít obdiv k tomuto „nic“, jež Prahu odíadí na milimetru. A k tomu to byla jen chvilková zkouška. Jistě ten,

kdo si se stanicí několik večerů zahraje dostane i přes 40 vysilaček. Reprodukce velice silná.

Dodatečně jsme ovšem pak na to přišli, proč toto ničemné schema dělá takové divy. Necháváme čtenářům jako hádanku rozřešit tento problém. Je to — Kolumbovo vejce....

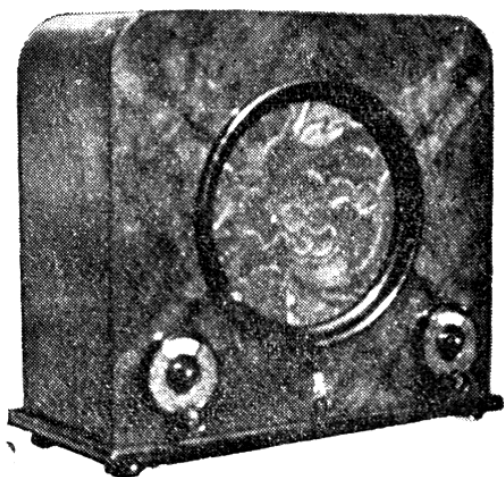Přijímač vyjde v krásné úpravě a dokonalem provedení velice levně. Uvádíme seznam součástí při jednoknoflíkové obsluze — oba kondensátory 500 cm jsou



na společné ose s doladovačem. V příštím čísle se ke stanici vrátíme a otiskneme montážní plánek, je však možno dostat jej i předem v administraci za 6 Kč. Druhý obrázek ukazuje, jak přijímač vyhlíží.

Součásti:

1 síťový transformátor Special	95.—
1 síťová tlumivka Special	55.50
4 bloky Simplex 2 MF	68.—
2 bloky Simplex 1 MF	24.—

2 odpory 10.000 ohmů 309	18.40
2 odpory 500 a 1500 ohmů č. 308	17.20
1 odpor 2 megohmy	5.50
2 bloky 200 cm č. 1670	8.—
1 blok 2000 cm č. 1670	5.—
1 blok 5000 cm č. 1670	7.—
6 isol. zdiřek č. 2578	5.10
2 isol. zdiřky č. 2532	1.20
1 nf transformátor 1:5	80.—
4 lampové zdiřky 2406	22.—
2 sady cívek Special	120.—
1 dvojitý otočný kondensátor č. 1744 s elegantní osvětlenou stup.	152.—
1 škála F 55	21.50
1 vypínač 354	10.20
1 přepínač 2783	18.40
1 ebonitový subpanel	9.—
Konex drát	6.—

Celkem 749.—

Lampy:

2 RE 1004 nebo AR 4100	240.—
1 PP 415 nebo RES 164d Kč 140.—	
nebo RE 134	90.—
1 10 NG usměrňovací	55.—

Celkem 385.—

1 reproduktorový systém	230.—
1 membrána imit. kůže	20.—
1 luxusní skříňka	150.—

Celkem 400.—

Hotový přijímač bude možno koupiti za 1700 Kč vyzkoušený a se zárukou.

Je to skutečně Surprise — překvapení. Nejvíce vás překvapí srovnání tohoto přístroje s jinými třílampovkami v cenách daleko vyšších... Dopřejte si je!