

Začínajúcim radioamatérumb:

a méně zkušeným zájemcům o přibuzné elektrotechnické obory jsme připravili novou řadu stavebních návodů

MLADÝ KONSTRUKTÉR

Dosud vysly tyto sešity:

- 1 - Krystalka PIONÝR
- 2 - Montážní pomůcka MP - 1
- 3 - Montážní pomůcka MP - 2
- 4 - Zesilovač TZ - 2
- 5 - Přijímače bez zdrojů proudu
- 6 - Jednotranzistorový přijímač TP - 1
- 7 - Hlasitý telefon (doplňek montážní pomůcky MP - 2)
- 8 - Jednoduché zkoušecí přístroje (doplňek MP - 2) I. část
- 9 - Jednoduché zkoušecí přístroje (doplňek MP - 2) II. část
- 10 - Jednoduchý měřicí přístroj RUI - 1 (I. část)


Každý seší za jednotnou cenu 1,- Kčs

Stavební návody „Mladý konstruktér“ obdržíte v pražských prodejnách radiotechnického zboží:

Václavské náměstí 25, Žitná 7 (Radioamatér),
Na Poříčí 45, Jindřišská 12.

MLADÝ KONSTRUKTÉR 10

10

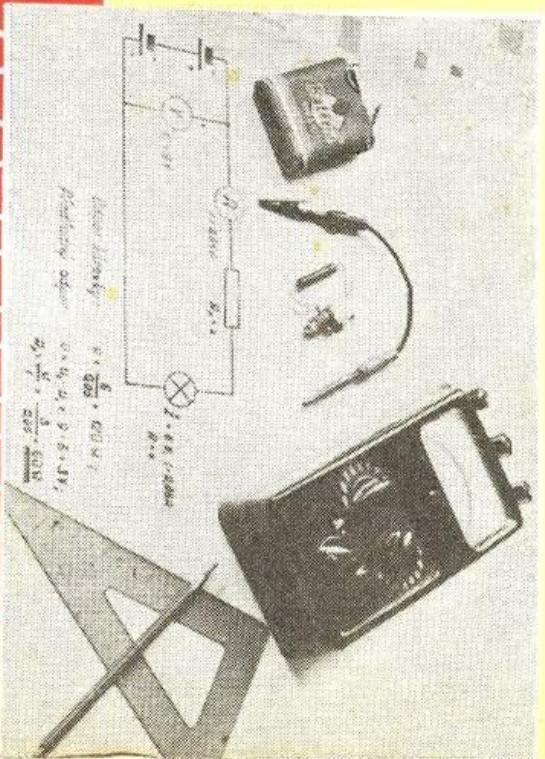

JEDNODUCHÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ RUI-1

I. část

stavební návod

D - 08*40155

Cena 1,—Kčs
56/III-8

DOMÁCÍ POTŘEBY • PRAHA

Inž. Ladislav Hloušek

JEDNODUCHÝ

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ RUL-1

Stavební návod a popis

I. část teoretická

© Inž. Ladislav Hloušek, 1964

Ve Vydatelství obchodu vydává podnik

DOMÁCÍ POTŘEBY - PRAHA

V předchozích brožurách jsme se seznámili se zhotovováním jednoduchých přijímačů a podle uvedených návodů jsme si zhotovili celou řadu jednoduchých přístrojů. Jejich vhodným propojením jsme získali účelnou pomůcku, která nejen že hraje, ale je schopna plnit ještě celou řadu dalších funkcí, jak je podrobně popsáno ve Stavebních návodech číslo 8 a 9 této řady.



Je pravda, že jsme si přístroje postavili, a částečně i pochopili různé funkce jednotlivých součástek a použitých obvodů. Při výkladech zapojení jsme však vycházeli z určitých faktů, o kterých jsme předpokládali, že platí a více jsme se jimi nezabývali. Je proto nutné, abychom si nyní řekli i něco z teorie, která je nezbytná pro naši další práci.

Nelekejte se. Teorie není žádnou strašnou a nezáživou věcí. Tento chybnný názor mají pouze lidé, kteří mají špatný poměr k učenf a kterí tvrdí, že vzorce a počtání jsou zbytečnou přítěží a k ničemu se nehodí, chtějí zakrýt nedostatek svých vědomostí.


Převážnou věžinu jevů, kterých radiotechnika využívá, působí elektrický proud. Jeho přímé pozorování našimi smysly (vyjma výjimečných případů, kupř. při náhodném dotyku vedení o dostatečně vysokém napětí – pozor na úraz!!) není možné. Jeho přítomnost zjišťujeme proto pomocí různých přístrojů. Jak přítomnost elektrického proudu zjišťujeme a jak jej měříme, si povíme v dalších kapitolách.

ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ VELIČINY

Elektřina je druh energie, který je schopen konat určitou práci. Aby mohla být využívána, je nutné, aby ke zdroji elektrického proudu byl připojen určitý spotřebič (zárovka, motor, příjmač apod.). Jak se odborně říká, aby byl uzavřen elektrický obvod a tím vytvořena cesta, kterou by mohl elektrický proud protékat. Elektrický proud je tok elektronů. V praxi se označuje I. Jednotkou proudu je ampér (A).

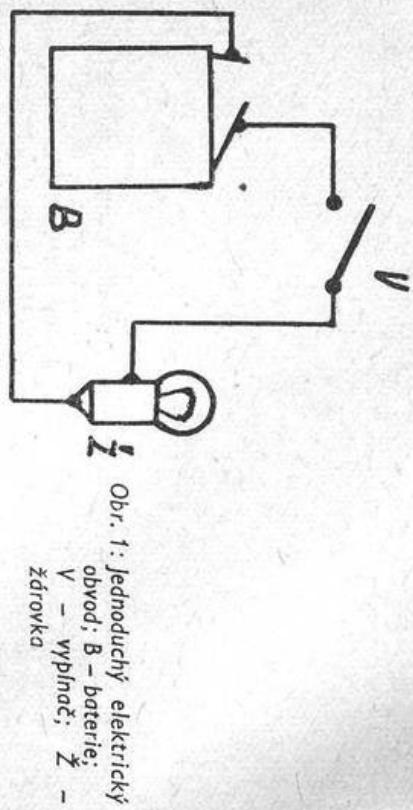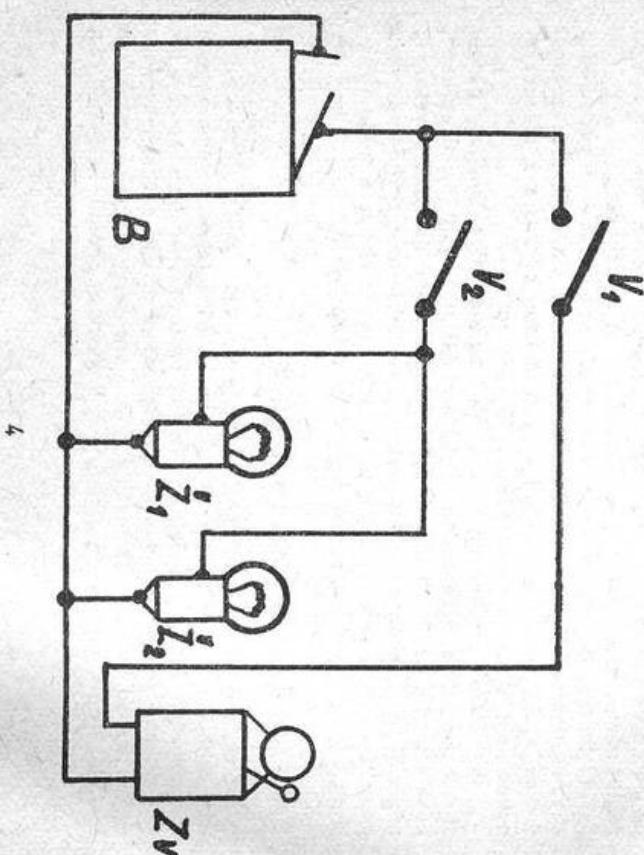

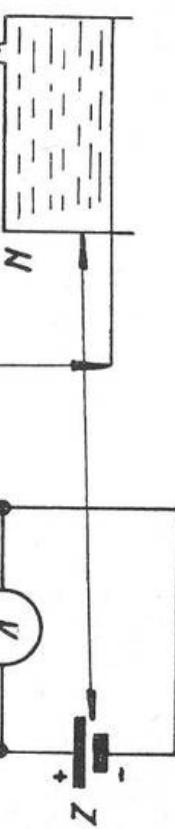Obr. 2: Složitý elektrický obvod; **B** – baterie; **V₁, V₂** – vypínač; **Z₁, Z₂** – zdrojky; **Z_V** – zvonek



Obr. 3: Porovnání elektrického obvodu s vodním; **N** – nádrž; **U** – uzavírací kohout; **Mn** – vodometr; **T** – turbína (spotřebič); **H** – rozdíl výšek hladin; **Z** – zdroj proudu; **V** – voltmetr; **S** – spínač; **A** – ampérmetr; **Z** – žárovka (spotřebič)

Jak vedení, kterým je spotřebič ke zdroji připojen, tak i zdroj musí protékat nějaká síla, která jej k tomu nutí. Touto silou je napětí na svorkách zdroje, které v praxi označujeme U .

Napětí (U) a proud (I) jsou veličiny udávající elektrický výkon. Abychom vše lépe pochopili, přirovnáme si uzavřený elektrický obvod k úkazu známému z vodní praxe. Prohlédněte si pozorně obr. 3 a porovnejte obdobné vellíny.

Čím bude větší rozdíl výšek mezi horní a dolní hladinou H (napětí zdroje vyšší), tím bude větší pohyb vody v potrubí (elektrický proud) a tím bude větší i výkon (spotřebič). Sestavíme-li si nyní z těchto poznatků rovnici, kde elektrický výkon označíme N, dostaneme vztah:

$$N = U \cdot I$$


kde N = výkon elektrického proudu (jednotkou je watt – značí se W)
U = napětí (jednotkou je volt – značí se V)
I = proud (jednotkou je ampér – značí se A)

Příklad: Jaký bude mít výkon spotřebiče, je-li svorkové napětí zdroje 6 V a obvodem protéká proud 0,050 A?

$$N = 6 \cdot 0,050 = 0,3 \text{ W}$$

Řekli jsme si již, že vodič kladě přechodu elektrického proudu odpovídá, jehož velikost je různá a závisí na druhu materiálu, ze kterého je vodič vyroben.

Co je odpor a jak vzniká? Podívajme se na obr. 4.

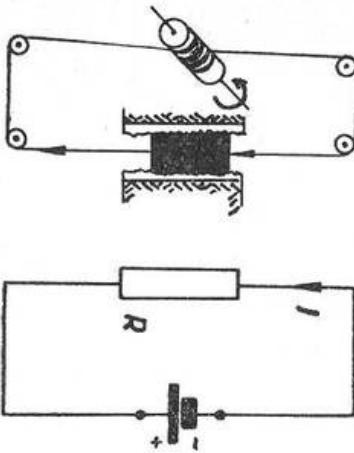

Obr. 4: Znázornění vzniku elektrického odporu

Na obrázku jsou nakresleny dvě trubky, ve kterých se pohybují tělesa. Levá trubka má drsné stěny, proto se v ní bude těleso pohybovat daleko hůře než v trubce pravé, která má stěny hladké. Bude-li trubka vypadat tak, jako na obr. 5, nebude se těleso pohybovat vůbec.



Obr. 5: Znázornění velikého odporu

$$[W; V, A] \quad (1)$$

$$[\Omega; V, A] \quad (2)$$

$$R = \frac{U}{I} \quad [A; V, \Omega] \quad (3)$$

kde R = odpor (jednotkou je ohm – značí se Ω)
U = napětí
I = proud

Znamená to, že odpor lze vypočítat (pokud jej neznáme) tak, že napětí podělíme proudem, který obvodem protéká.

Příklad: Jak veliké napětí je zapotřebí, aby odporem R=120 Ω , tekl proud 0,050 A?

Rешení: Použijeme rovnici 2, kde matematickou úpravou dostaneme: a dosadíme potřebná čísla:
 $U = R \cdot I$

$$U = 120 \cdot 0,050 = 6 \text{ V}$$

Podobně můžeme upravit i rovnici pro výpočet proudu:

$$I = \frac{U}{R} \quad [A; V, \Omega] \quad (4)$$

- Shrneme-li vše, co až dosud bylo řečeno, dostaneme tyto zásady:
1. Ztráty způsobené odporem jsou tím větší, čím větší proud vodičem prochází.
 2. Ztráty se zmenší tehdy, když při stejném proudu a odporu se zvětší napětí;
 3. Aby byly při daném napětí a proudu co nejmenší ztráty, musí být i odpor co nejmenší.

^{*)} Tato rovnice se nazývá Ohmův zákon a je jedním z nejdůležitějších v celé elektrotechnice.

Je třeba si ještě uvědomit, že velký podíl na pohybu tělesa má síla, která těleso tlačí. Čím bude větší, tím se bude těleso pohybovat snáze a buďte překonávat nerovností stěny trubky. Nastanou ale i takové případy (viz obr. 5), že žádná síla nebude schopna s tělesem pohnout. Jistě doveďte tyto skutečnosti pochopit a nejsou pro vás nijm novým.

Vidíte, u elektrického proudu je princip stejný. Budě-li materiál, ze kterého je vodič vyroben dostatečně „hladký“, jak se odborně říká, bude mít dobrou vodivost, bude proud procházet snadno a ztráty budou nepatrné. Bude-li naproti tomu mit vodivost špatnou, nebo dokonce žádnou, bude proud procházet těžko, případně vůbec ne. Není snad nutné zvláště zdůrazňovat, že sílu, která tělesem pohybuje, můžeme přirovnat k napětí, trubku k vodiči a proud k tělesu. A nyní si vše, co bylo až dosud řečeno o odporu, napíšeme do rovnice a dostaneme vztah:

Podľa toho, jaký kladie proudu odpor, dělme vodiče na tři základní skupiny:

1. Vodiče – materiály, převážně kovy, které kladou průchodu proudu velmi malý odpor;
2. Polovodiče – materiály, které vedou elektrický proud pouze za určitých podmínek. Do této skupiny patří selén, cuprox, germanium, leštěnec olovnatý apod;
3. Izolanty – materiály, které elektrický proud nevedou. Používá se jich k výrobě izolací, izolátorů a jiných předmětů, které mají zabránit průchodu elektrického proudu. Typickými materiály této skupiny jsou sklo, porcelán, pryž, PVC, pertinax, bakelit apod.

Mezi nejlepší vodiče patří měd, hliník a stříbro. Pro spojování v radiotechnické praxi se používá převážně měděných drátů.

Řekli jsme si již, že různé materiály nazýváme specifický odpor proudu různý odpor. Tuto vlastnost nazýváme specifickým odporom a pro jednotlivé materiály je různý. V praxi se udává specifický odpor jako hodnota odporu vodiče dlouhého jeden metr o průřezu 1 mm². Chceme-li zjistit odpor vodiče vyrobeného z určitého materiálu o daném průřezu a délce, použijeme této rovnice:

$$R_v = \frac{\rho \cdot l}{F} \quad (5)$$

kde R_v = výsledný odpor (jednotkou je ohm)

$$\rho = \text{specifický odpor} \left(\text{jednotkou je } \frac{\Omega \cdot 1 \text{ m}}{\text{mm}^2} \right)$$

l = délka vodiče (jednotkou je metr m)

F = průřez vodiče (jednotkou je mm²)

Z uvedené rovnice vyplývá, že výsledný odpor počítaného vodiče bude tím menší, čím bude menší specifický odpor a délka vodiče, a čím bude průřez vodiče větší.

Příklad: Jak veliký úbytek napětí vznikne ve dvoudráťovém vedení z měděných vodičů průřezu 4 mm² dlouhém 5 m při průtoku proudu 0,1 A? Specifický odpor mědi je 0,0178.

Řešení: Podle rovnice 5 vypočteme odpor vedení

$$R = \frac{0,0178 \cdot 2 \cdot 5}{4} = 0,445 \Omega$$

Úbytek napětí vypočteme podle rovnice 2

$$U = 0,445 : 0,1 = 0,0445 \text{ V}$$

Někdy se používá též hodnoty, která se nazývá vodivost. Její jednotkou je siemens (označuje se S). Vyhodruje, jak je který materiál vodivý. Obdobou specifického odporu je specifická vodivost, která udává vodivost jednoho metru vodiče o průřezu 1 mm². Specifická vodivost se označuje γ (řecké písmeno gama).

Pro ty, kdož mají již větší znalosti matematiky, uvádíme, že vodivost je převrácenou hodnotou odporu. Platí proto, že:

$$G = \frac{1}{R} \quad [S; \Omega] \quad (6)$$

kde G = vodivost (jednotkou je siemens – značí se S)
 R = odpor (jednotkou je ohm – značí se Ω)


Příklad: Jaká je vodivost materiálu, jehož odpor je 50 Ω ?

Řešení: Dosazením do rovnice 6 dostaneme:

$$G = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ S}$$

Razení odporů

Většina uzavřených elektrických obvodů sestává z celé řady různě seřazených odporů. Abychom snáze pochopili, jak se odpor v elektrickém obvodu řadí, je na obr. 6 nakreslen příklad, kdy odporu jsou seřazeny za sebu (sériově). Znamená to, že proud musí postupně procházet všemi odpory a v každém se jej část ztratí. (Přesně řečeno, přemění se v jiný druh energie, převážně teplo).

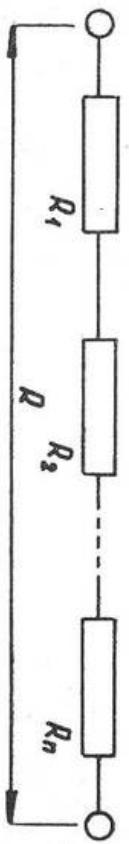


Obr. 6: Razení odporů za sebou (sériově)
 R_1 až R_n jednotlivé odporu; R – výsledný odpor

Výsledný odpor (označuje se R_v) obvodu bude tedy tak veliký, jako je součet všech odporů zařazených do obvodu. Vyhodříme-li nyní tučku skutečnost matematicky, dostaneme rovnici:

$$R_v = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n \quad [\Omega] \quad (7)$$

Příklad: Vypočítejte výsledný odpor R_e obvodu sestaveného z dílčích odporů R_1 až R_5 seřazených podle obr. 7!

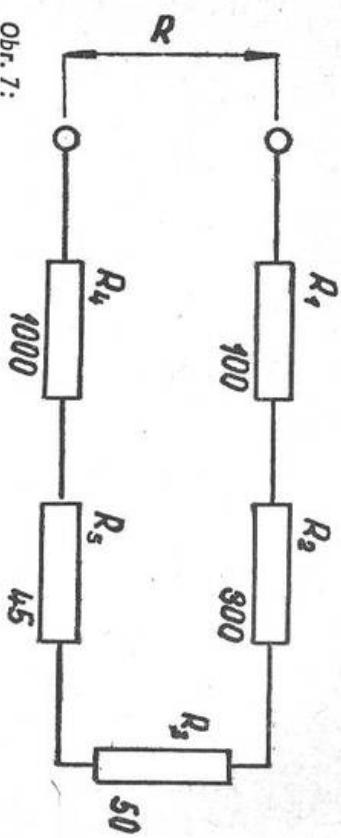

Obr. 7:


Řešení: Dosazením do rovnice 7 dostaneme:

$$R_e = 100 + 300 + 50 + 100 + 45 = 1495$$

Zcela jiný případ nastane, zapojíme-li odpory vedle sebe. Proud se rozdělí do obou odporek tak, jak je znázorněno na obr. 8.

Celkový odpor obvodu se tím změní. Chceme-li nyní vypočítat výslednou hodnotu odporu, musíme postupovat při výpočtu jiným způsobem, než je v předchozím případě.

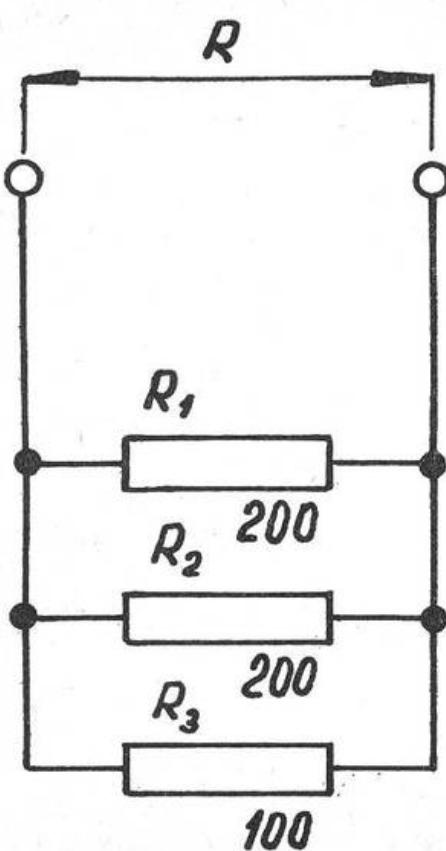Obr. 8: Znázornění rozvětvení proudu při řazení odporů vedle sebe (paralelně)



10

Víme již, že spojením odpornu vedle sebe bude výsledný odpor obvodu menší – zvětší se jeho vodivost. Zvětší-li se vodivost (my víme, že vodivost je převrácená hodnota odporu – viz rovnice 6), stačí tyto vodivosti sečíst a máme výsledek. Pozor však! Výsledek je výsledná vodivost a chceme-li dostat hodnotu výsledného odporu, musíme vodivost převést zpět na hodnotu odporovou. Řečeno je to poměrně složité, ale žádný strach. Napíšeme si celý vztah do rovnice, spočítáme si příklad a bude nám vše jasné.

Pro výpočet výsledného odporu R_e při řazení odpornů vedle sebe platí rovnice:

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad [Ω] \quad (8)$$

kde $\frac{1}{R_e}$ = je převrácená hodnota výsledného odporu.

$$\frac{1}{R_1} \text{ až } \frac{1}{R_n} = \text{převrácené hodnoty jednotlivých odporů.}$$

Příklad: Jaký je výsledný odpor R_e obvodu sestaveného ze tří odporů zapojených vedle sebe podle obrázku 9?

11

Řešení: Do rovnice 8 dosadíme hodnoty z obr. 9


$$\frac{1}{R_c} = \frac{1}{200} + \frac{1}{200} + \frac{1}{100} = \frac{1+1+2}{200} = \frac{4}{200} = \frac{1}{50};$$

převrácením hodnoty zlomku $\frac{1}{50}$ dostaneme
 $\frac{50}{1} = 50$. Výsledný odpor zapojení podle obr. 10 je 50Ω .

V praxi se mnohdy setkáme s tím, že obvod se skládá pouze ze dvou odporek zapojených vedle sebe. V takovém případě můžeme s výhodou výsledný odpor R_c vypočítat:

$$R_c = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad [G] \quad (9)$$

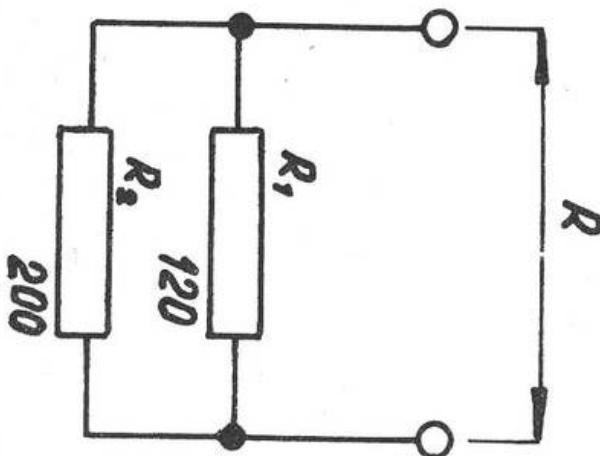Příklad: Vypočítejte výsledný odpor obvodu zapojeného podle obr. 10!




Řešení: Použijeme rovnice 9 a dosadíme hodnoty z obr. 1:

$$R_c = \frac{120 \cdot 20}{120 + 20} = \frac{2400}{140} = 17,14\Omega$$

Při vysvětlování funkce odporu jsme si řekli, že průchodem proudu odporem vznikají ztráty, které se projevují jako teplo. Aby se odpor teplem nezničil, je nutné, aby měl dostatečně velikou plochu, ze které by teplo mohlo vyzářovat do okolí. Je proto nutné volit pro různá namáhání (v praxi se říká, že musíme odpor správně dimenzovat) odpory o dovoleném tepelném namáhání.

Namáhání odporu zjištíme výpočtem podle rovnice 1 a to tak, že z protékajícího proudu a velikosti odporu zjistíme úbytek napětí na odporu. Úbytek napětí, který vypočítáme ve volttech, násobíme protékajícím proudem a výsledná hodnota, která nám výde ve watech, udává dimenzi odporu.

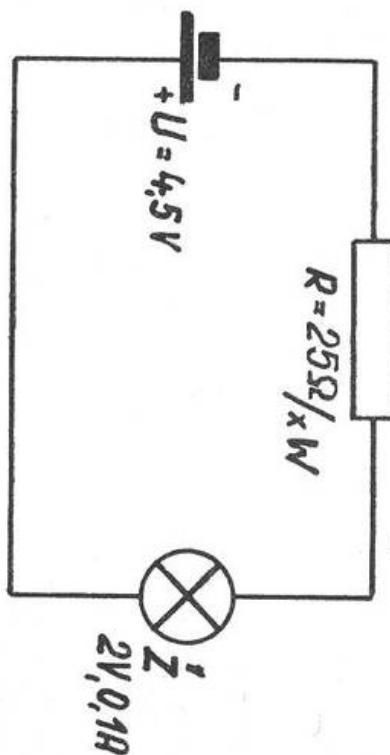Příklad: Vypočítejte dimenzi odporu zapojeného v obvodu podle obr. 11!



Řešení: Podle rovnice 3 vypočítáme úbytek napětí na odporu:

$$U = 25 \cdot 0,1 = 2,5V$$

vypočítaný úbytek dosadíme do rovnice 1 a vypočítáme ztrátový výkon:

$$N = 2,5 \cdot 0,1 = 0,25W$$

Známe-li odpor a proud, který jím protéká a chceme vypočítat ztrátový výkon, který na něm vzniká, je výhodné, když provedeme

matematickou úpravu rovnice 1 v obecné formě a potom tepre dosadíme číselné hodnoty. Jak tato úprava vypadá, ukazují ďalší rovnice:

$$N = U \cdot I; \text{ víme ale také, že } U = R \cdot I;$$

Dosadíme-li nyní do rovnice 1 za U hodnotu z rovnice 3, dostaneme:

$$\begin{aligned} N &= R \cdot I \cdot I \text{ což se po vynásobení rovná} \\ N &= R \cdot I^2 \end{aligned} \quad [\text{W}; \Omega, \text{A}] \quad (10)$$

Že je nová rovnice, kterou jsme získali, správná, se snadno přesvědčíme tím, že podle ní přeypočítáme původní příklad.

$$N = 25 \cdot 0,1^2 = 25 \cdot 0,01 = 0,25 \text{ W}$$

Rovnica je správná a platí v plném rozsahu!

MALÉ ODBOČENÍ


Probrali jsme již poměrně dosti teorie a jistě se oprávněně ptáte, k čemu je to dobré. Dospod jsme se dříželi zásady, že každá naše brožura přinášela návod na stavbu určitého přístroje, nebo alespoň návod, jak s přístrojem, který jsme si vyrabili, pracovat.

Ani zde tuč zásada neporušíme. V příští brožuře přeneseme návod na stavbu jednoduchého měřicího přístroje, kterým budete moci s dostačenou přesností měřit napětí, proud a zjišťovat hodnoty neznámých odporů až asi od 10 000 ohmů. Abyste mohli přístroj správně používat a rozuměli jeho činnosti, musíte získat základní teoretické vědomosti, jen tak se vám stane platnou pomůckou a spolehlivým pomocníkem. Snad to pro objasnění našich záměrů postačí a můžeme se zase vrátit k „ryze teoretickým úvahám“.

ŘAZENÍ ZDROJŮ PRODU

Jako zdroje elektrického proudu pro napájení našich přístrojů používáme suchých čánků známých pod názvem baterie. Jednotlivé baterie mají podle použitého druhu různé svorkové napětí a jsou vybrány pro určité maximální proudové zatížení.

Monočlánky (kulaté krátké sloupky) mají napětí 1,5 V a můžeme je namáhat proudem nejvíce 0,7 A. Ploché baterie mají svorkové napětí vyšší a to 4,5 V. Jejich nejvyšší dovolené proudové namáhání je však jen 0,5 A. Potřebujeme-li vyšší napětí, nebo je nutné baterii zatížit větším proudem, musíme použít většího počtu vhodně spojených baterií.

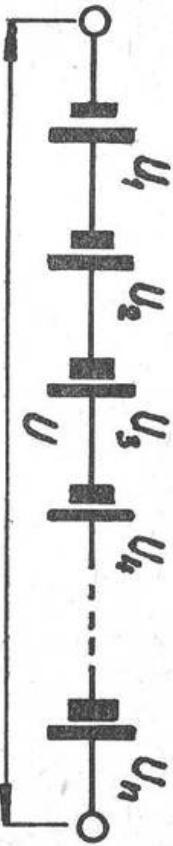

Obr. 12: Řazení (spojuvání) zdrojů elektrického proudu za sebou (v sérii)

Všeobecně platí zásada, že spojíme-li baterii za sebou (obr. 12), zvýší se svorkové napětí na součet napětí jednotlivých baterií, dovolené proudové namáhání se nezvýší.

Vyjádříme-li tento vztah rovnici, dostaneme:

$$U_v = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n \quad [\text{V}] \quad (11)$$

kde U_v = výsledné svorkové napětí
 U_1 až U_n = svorkové napětí jednotlivých baterií

Druhá zásada nám říká, že spojením baterií vedle sebe zvýšíme dovolené proudové namáhání na součet dovolených namáhání jednotlivých baterií, ale svorkové napětí zůstává stejně. Sestavením rovnice, která tuto zásadu uplatňuje, dostaneme:

$$I_{\text{tot}} = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n \quad [\text{A}] \quad (12)$$

kde I_{tot} = maximální dovolené proudové zatížení v A
 I_1 až I_n = dovolené proudové zatížení jednotlivých baterií v A

Důležité upozornění: Spojovat vedle sebe můžeme pouze baterie o stejném svorkovém napětí.

V případě potřeby můžeme oba způsoby vzájemně kombinovat a vytvořit tak vhodný zdroj, který potřebujeme pro napájení přístroje.

Příklad: Pro napájení batteriového tranzistorového přijímače potřebujeme zdroj elektrického proudu o svorkovém napětí 9 V, který musí dodávat proud 0,7 A. K dispozici jsou běžné ploché baterie nebo monočlánky. Kolik je třeba baterií a jak musí být spojeny?

Rешení: a) Ploché baterie:
 Potřebný počet baterií vypočteme:

$$M_b = \frac{U_v}{U_b} \quad [\text{kusy}, \text{V}] \quad (13)$$

kde M_b = počet baterií, které musíme spojit do série
 U_v = potřebné výsledné svorkové napětí
 U_b = svorkové napětí jedné baterie

Dosazením do rovnice 13 dostaneme

$$M_b = \frac{9}{4,5} = 2 \text{ kusy}$$

Dovolené prouďové zatížení jedné ploché baterie je 0,5 A. Pro napájení přijímače potrebujeme 0,7 A. Použitím jedné baterie překročíme dovolené prouďové zatížení a proto musíme použít baterií více. Nejmenší nutný počet baterií zjistíme výpočtem podle rovnice:

$$M_{min} = \frac{I_p}{I_{dov}} \quad [kus, A] \quad (14)$$

kde M_{min} = nejnutnější minimální počet baterií pro dané prouďové zatížení v kusech spojených vedle sebe


$$\begin{aligned} I_p &= \text{požadované prouďové zatížení baterie v A} \\ I_{dov} &= \text{dovolené prouďové zatížení jedné baterie v A} \end{aligned}$$

Dosazením do rovnice 14 dostaneme:

$$M_{min} = \frac{0,7}{0,5} = 1,4 \text{ kusů;}$$

baterie však nemůžeme řezat na kousky, a proto musíme vztit nejbližší počet celých baterií, tj. 2 kusy.

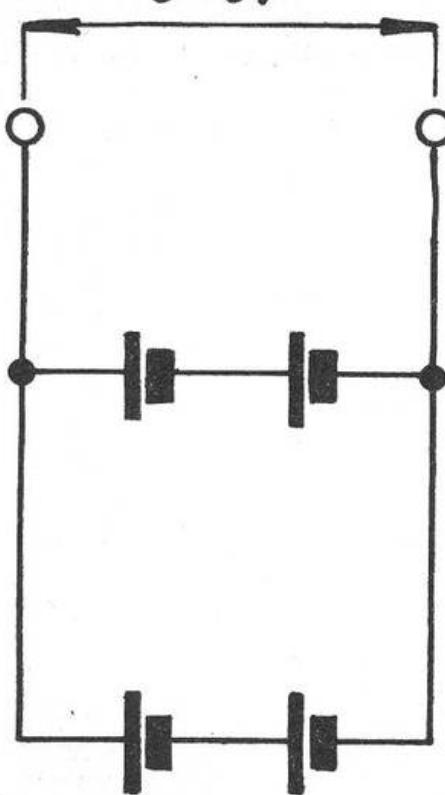
Zbývá již jen navrhnut vhodné sestavení jednotlivých baterií v celek. Z výpočtu víme, že dvě baterie musí být zapojeny za sebou (v sérii) a dvě vedle sebe. Základníme tuto skutečnost do schématu a výsledek je na obr. 13.



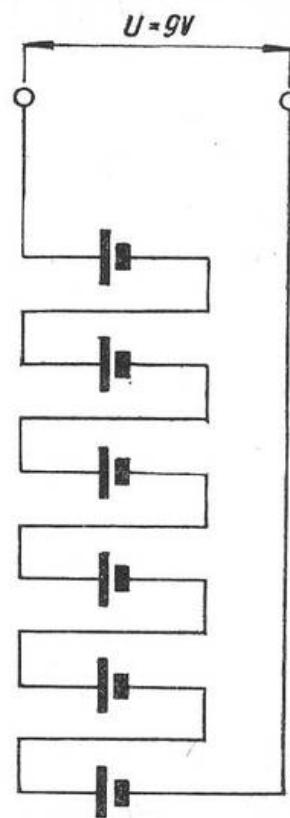b) Monočlánky:
Počet baterií vypočteme:

$$M_b = \frac{9}{1,5} = 6 \text{ kusů}$$

$$M_{min} = \frac{0,7}{0,7} = 1 \text{ kus}$$



Zbývá již jen posoudit, co bude cenově výhodnější, zda ploché baterie nebo monočlánky. Tomuto úkonu říkáme ekonomické zhodnocení a má být nedílnou součástí každého navrhovaného přístroje. Otázku hospodárnosti nesmíme zanedbávat. Naopak levný, hospodárně pracující přístroj je dobrou vizitkou každého konstruktéra. Jak na to? Spočítáme si náklady obou řešení a to, které bude výhodnější, navrhнемe jako konečné.

Řešení: Jeden monočlánek stojí Kčs 1,20

$$\begin{aligned} 6 \text{ monočlánků} &\text{stojí } 6 \cdot 1,20 = 7,20 \text{ Kčs} \\ 1 \text{ jedna plochá baterie} &\text{stojí Kčs 1,40} \\ 4 \text{ ploché baterie} &\text{stojí } 4 \cdot 1,40 = 5,60 \text{ Kčs} \end{aligned}$$

Výhodnější k sestavení zdroje pro napájení tranzistorového přijímače jsou ploché baterie.

KIRCHHOFOVY ZÁKONY


Při řešení složitějších elektrických obvodů zpravidla nevystačíme s jednoduchými výpočty, které nám umožňuje Ohmův zákon. Musíme proto použít jiný způsob řešení. Pro názornost se vrátíme zase k „vodní“

Obdobně jako platilo pro nádrž, že množství vody, které do ní přitéká je stejně jako množství vody, které odteká, platí pro uzel proudu, že součet proudů přítékajících je stejný jako součet proudů odtekajících. Označme-li přítékající proudy znaménkem + a odtekající —, můžeme pro daný stav napsat následující rovnici:

$$I_1(\pm) I_2(\pm) I_3(\pm) I_4(\pm) I_5 = 0 \quad [A] \quad (15)$$

což znamená, že součet proudů v uzlu se rovná nule. Tato záada je v elektrotechnice velmi důležitá a nazývá se „první Kirchhoffův zákon“.


Příklad: Jak velký musí být proud I_1 přítékající do uzlu proudů, když odtekající proudy mají tyto hodnoty: $I_2 = 0,003 \text{ A}$, $I_3 = 0,009 \text{ A}$, $I_4 = 0,002 \text{ A}$ a $I_5 = 0,012 \text{ A}$?

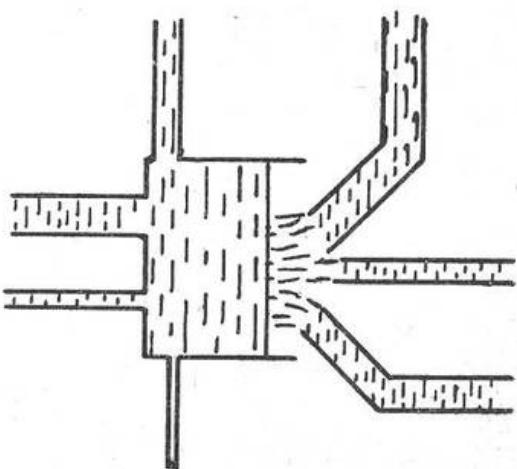


Obr. 15: Znázornění uzlu proudu

aplikaci a na ní si vše objasníme. Na obr. 15 je nakreslena nádoba, do které ústí několik trubek, některými voda přitéká a jinými odteká. Průměry trubek jsou takové, že přítékající množství vody je tak veliké, že stačí vyrovnat úbytek vody, která odteče od tokovými trubkami.

Hladina v nádobě se ustálí na určité výši a bude na ní sestravat tak dlouho, než se některá trubka ucpe nebo praskne. Jinými slovy. Pokud budou poměry normální – bude i hladina v nadřízeném kildu – nebude se hýbat. Obdobná situace nastává i v místě, kde se stýká několik vodičů, kterými protéká elektrický proud a které nazývame uzel proudu. (obr. 16).

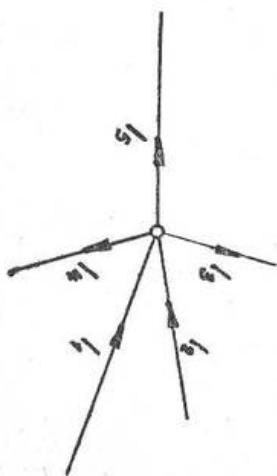

Obr. 16: Uzel proudu

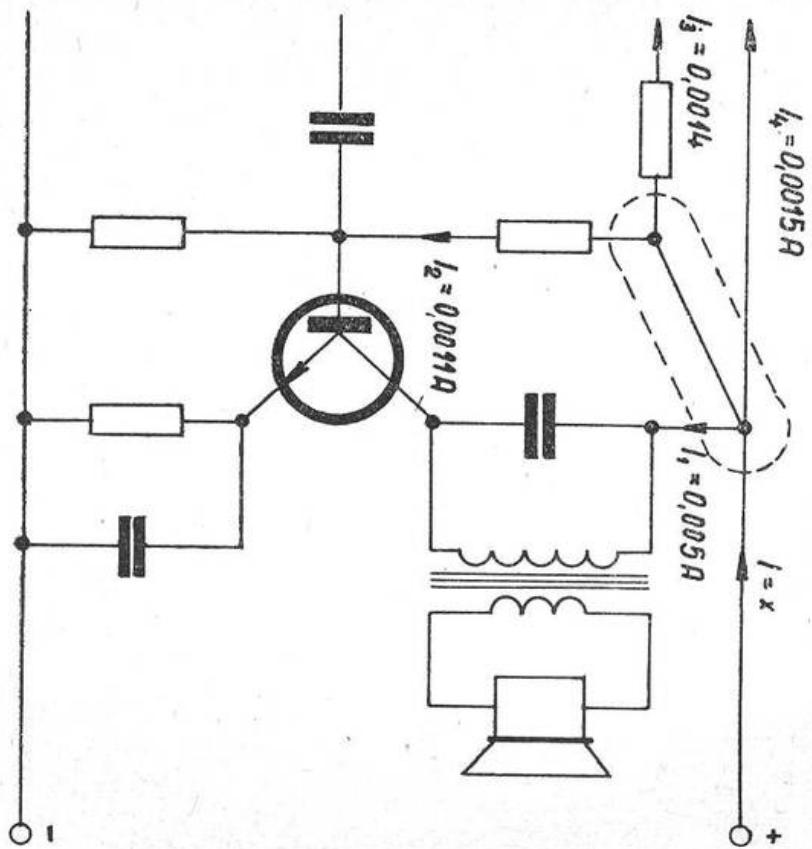

Obr. 17

Řešení: Úpravou rovnice 15 dostaneme:


$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4 + I_5 = 0,003 + 0,009 + 0,002 + 0,012 = \\ = 0,026 \text{ A}$$

Příklad: Na jaký proud musí být dimenzován zdroj proudu pro tranzistorový zesilovač, který při plném využití odebírá z uzlu proudu vyznačeného na obr. 17 čárkované tyto proudy: $I_1 = 0,005 \text{ A}$, $I_2 = 0,0011 \text{ A}$, $I_3 = 0,0014$ a $I_4 = 0,0015 \text{ A}$?

Řešení: Do upravené rovnice 15 dosadíme:

$$I = 0,005 + 0,0011 + 0,0014 + 0,0015 = 0,009 \text{ A}$$

Stejně tak, jako jsme stanovili pravidlo pro proudy, můžeme stanovit pro uzavřený elektrický obvod pravidlo pro napětí. Na obr. 18

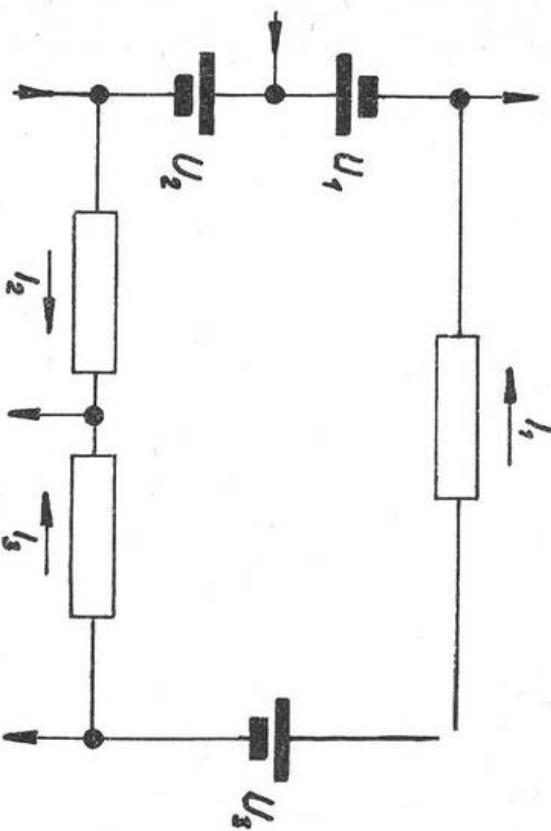

Obr. 18: II. Kirchhoffův zákon Součet napětí a elektromotorických sil v uzavřeném elektrickém obvodu je roven nule.

je nakreslen uzavřený elektrický obvod sestávající ze zdrojů proudů a odporek. Z rovnice 11 víme, že spojením zdrojů do série se jejich svorková napětí sčítají. (Výsledné svorkové napětí je závislé na způsobu spojení. Spojí-li se kladná svorka jednoho zdroje se zápornou svorkou druhého zdroje, napětí se sčítají).

Jsou-li však v baterii, ze které je zdroj sestaven, některé články převráceny (s kladnou svorkou jednoho článku je spojena kladná svorka druhého článku nebo se zápornou zápornou), napětí se nesčítají, ale odčítají.


Například tento vztah do rovnice dostaneme:

$$U = U_1(\pm) U_2(\pm) U_3(\pm) \dots U_n \quad [\text{V}] \quad (16)$$

kde $U =$ výsledné napětí

U_1 až $U_n =$ napětí článku vzhledem ke způsobu zapojení

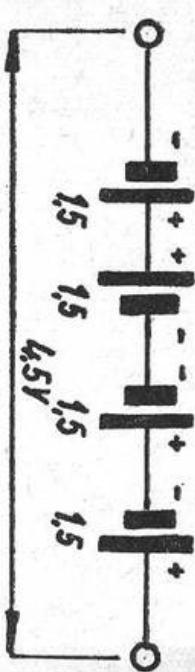Příklad: Jaké bude výsledné napětí zdroje sestaveného ze čtyř článků spojených podle obr. 19?



Řešení: Dosadíme do rovnice 16:

$$U = 1,5 + (-1,5) + (1,5) + 1,5 = 4,5 \text{ V}$$

Objasněním tohoto jevu jsme si vytvořili předpoklad k pochopení dalšího základního elektrotechnického zákona, který se nazývá „Druhý Kirchhoffův zákon“.

Podle tohoto zákona platí, že součet napětí a elektromotorických sil v uzavřeném elektrickém obvodu se rovná nule. Přesto, že zní tato definice učeně, pomůže nám ji objasnit obr. 18.

Při výpočtu měřicího přístroje, který bude popsán v příští brožuře, jej nebude možné prozatím používat a proto také neuvedeme příklad pro jeho hubší objasnění.

PŘEDŘADNÉ ODPORY A BOČNÍKY

Někdy se nám stane, že potřebujeme připojit spotřebit (žárovku, elektronku, příjmač apod.) vyrobený pro určité napětí, ke zdroji proudu o vyšším svorkovém napětí, než pro které je spotřebit vyroben. Nechceme-li jej zničit, musíme napětí zdroje upravit na potřebnou hodnotu. Způsob je několik. Využíme-li použití jiného zdroje jako další možnost, je nejvhodnější (ne ovšem nejekonomičnejší) použít pro snížení napětí vhodný odpor. Odpor zapojíme do série se spotřebitem, říkáme, že jej předřazujeme (odtud jeho jméno).

Co je předřadný odpor již vime, zbyrá jenom říci, jak jej vypočítáme.

Předřadný odpor musí srazit tak velké napětí, jaký je rozdíl mezi napětím zdroje a napětím spotřebiče. Napříme-li tuto zásadu rovnici, dostaneme:

$$U_r = U_z - U_s \quad [V] \quad (17)$$

kde U_r = napětí, které musí srazit předřadný odpor

U_z = napětí zdroje

U_s = napětí spotřebiče

Dosadime-li nyní vypočítané U_r do rovnice 3 (Ohmuv zákon), můžeme přímo vypočítat hodnotu předřadného odporu:


$$R_p = \frac{U_r}{I} \quad [\Omega; V, A] \quad (18)$$

kde R_p = předřadný odpor

U_r = napětí, které má předřadný odpor srazit

I = proud, který spotřebič oděbrá

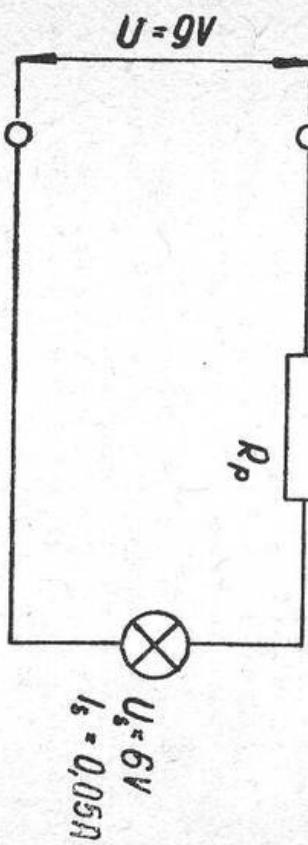Příklad: Žárovíku pro napětí 6 V máme připojit na baterii o napětí 9 V. Vypočtejte, jak musí být veliký předřadný odpor a na kolik wattů musí být dimenzován!



$$U_s = 6V \\ I_s = 0,05A$$

kde R_s = odpor spotřebiče

R_b = odpor bočníku

I_b = proud protékající bočníkem

I_s = proud protékající spotřebičem

Jednoduchou matematickou úpravou dostaneme:

$$R_s \cdot I_s = R_b \cdot I_b$$

Z této rovnice snadno vypočítáme odpor bočníku:

$$R_b = \frac{R_s \cdot I_s}{I_b} \quad [\Omega; A, A] \quad (20)$$

Příklad: Do série se spotřebičem, který oděbrá ze zdroje proud 0,5 A je zařazena šestivoltová žárovka s proudovým odberem $R_s = 0,05 \Omega$. Vypočtete velikost bočníku tak, aby se žárovka nepřepálila.

Řešení: Podle Ohmova zákona (rovnice 2) vypočteme vnitřní odpor žárovky:

$$R_s = \frac{6}{0,05} = 120 \Omega$$

Proud, který musí téci bočníkem, vypočteme podle rovnice:

$$I_b = I_0 - I_s \quad [A] \quad (21)$$

Dimenzí odporu vypočteme podle rovnice 1:

$$R_p = \frac{3}{0,05} = 60 \Omega$$

Podobný případ nastane, když do série s jiným spotřebičem zapojíme spotřebič vyroběný pro odběr nižšího proudu. Průtokem výššího proudu by se poškodí, a proto část proudu vedeme kolem něj. V praxi to vypadá tak, že z jednoduchého elektrického obvodu uděláme složený tak, že ke spotřebiči o nižším proudovém odběru paralelně připojíme vhodně velký odpor. Tímto odparem poteče právě taklik proudu, kolik je rozdíl mezi celkovým proudem (proudem, který oděbrá výkonnejší spotřebič) a proudem sériově připojeného spotřebiče. Tento odpor se nazývá bočník, protože vede část proudu bočem spotřebiče.

Pro výpočet bočníku potřebujeme znát vnitřní odpor spotřebiče, ke kterému jej budeme připojovat. Pokud odpor neznáme, vypočteme jej ze svorkového napětí a proudu, který spotřebič oděbrá podle Ohmova zákona. Dále si musíme uvědomit, že celkový proud se rozdělí mezi spotřebič a bočník v opačném poměru jejich odporů. To znamená, že bočníkem poteče tolkrt větší (nebo menší) proud než spotřebičem, kolikrát je odpor bočníků menší (nebo větší) než odpor spotřebiče. Vyhádříme-li tuto zásadu matematickou rovnici, dostaneme vztah:

$$R_s : R_b = I_b : I_s \quad [A] \quad (19)$$

kde R_s = odpor spotřebiče

R_b = odpor bočníku

I_b = proud protékající bočníkem

I_s = proud protékající spotřebičem

Jednoduchou matematickou úpravou dostaneme:

$$R_s \cdot I_s = R_b \cdot I_b$$

Z této rovnice snadno vypočítáme odpor bočníku:

$$R_b = \frac{R_s \cdot I_s}{I_b} \quad [\Omega; A, A] \quad (20)$$

Řešení: Podle rovnice 18 vypočteme velikost napětí, které musí předřadný odpor srazit:

$U_r = 9 - 6 = 3 V$

Podle rovnice 18 vypočteme velikost předřadného odporu:

$$R_p = \frac{3}{0,05} = 60 \Omega$$

Dimenzí odporu vypočteme podle rovnice 1:

$$I_b = I_0 - I_s \quad [A] \quad (21)$$

kde I_b = proud protékající bočníkem


I_o = celkový proud

I_s = proud, ktorý oddeľuje spotrebiteľ

$$I_b = 0,5 - 0,05 = 0,45 \text{ A}$$

Odpór bočníku vypočteme podle rovnice 20:
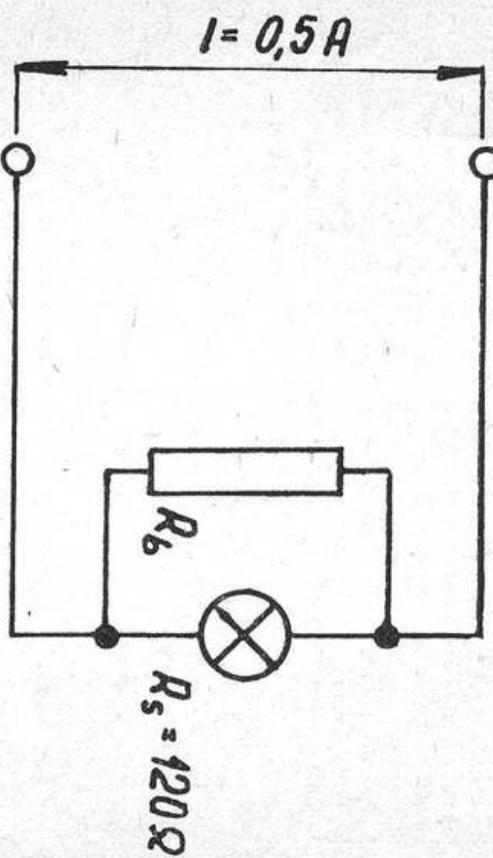
$$R_b = \frac{120 \cdot 0,05}{0,45} = 13,34 \Omega$$



K úplnému určeniu bočníku chybí ľešť jedna hodnota. Jistě ji velmi rýchle objevíte a snadno vypočítáte. Komu se to nepodaří, (věřme, že to nebude nikdo) nebo ten, kdo se chce o správnosti svého řešení presvědčit, najde výsledek v příští brožuře Mladého konstruktéra.

NĚKOLIK SLOV ZÁVĚREM

Cílem této brožury bylo seznamit vás se základní elektrotechnickou teorií. Rozsah byl volen tak, abyste dostali dostačený podklad pro výpočet a kontrolu měřicího přístroje, jehož popis přineseme v příští brožuře. Radí bychom vám dali dobrou radu staršího kamaráda: „Ne podceňujte teorii!“. Chceme-li dokonale rozumět svým přístrojům a naučit se je dokonale využívat, musíte mít přiměřené znalosti. Jistě jednou chcete být mistrem ve své zálibě; nu a věřte, že bez teorie to nejde.

Kolik takových nadšenců, jakými jste nyní vy, dnes stojí u samočinných počítačů nebo řídí kosmické lodě. Před nedávnou dobou byly právě takovými nadšenci pro radioamatérský sport jako jste vy, a mnohý z nich se právě tak prokousával základními teoriemi.

Vidíte a dnes jsou vynikajícími odborníky, konstruktéry a vedoucími v závodech. Kdo ví, který z vás nastoupí jednou na jejich místo. Předpoklády k tomu máte všichni stejné. Záleží jen na vás, jak jich budete umět využít.

Nezapomeňte také, že radioamatérské kroužky SVAZAR MU rádi přijmou do svých řad každého nového zájemce o tento krásný sport!

Montážní pomůcka MP-1 je vhodná pro každého radioamatéra, zvláště začátečníka, neboť si na ní můžete vyzkoušet zapojení přístroje. Hlavní její výhoda spočívá v tom, že při zapojení s tranzistory nemusíme používat pásku (která teplem ohrožuje životnost spojů) a spoje jsou přesto spolehlivé a mechanicky pevné.

Montážní pomůcka MP-2 popisuje výrobu skřínky s vestavěným reproduktorem, výstupním transformátorem, přepínačem a s bateriemi pro napájení tranzistorových přístrojů. Do této skřínky můžete podle stavebních návodů č. 4, 5, 6 a 7 zamontovat zesilovač TZ-2, přijímač bez zdrojů proudu, jednotranzistorový přijímač TP-1 a hlasitý telefon jako doplněk montážní pomůcky MP-2. Celék bude tvořit univerzální zkoušecí přístroj pro laborace a opravy radiopřijímačů a jednoduchých přístrojů, přičemž najdete v každém sešitě popis samostatného funkčního celku.

LITERATURA

- inž. dr. Truneček a kolektív: Přehled elektrotechniky
- inž. dr. Mir. Pecák: Fyzikální základy radiotechniky I. díl.