

Začínajícím radioamatérům

a méně zkušeným zájemcům o příbuzné elektrotechnické obory jsme připravili novou řadu stavebních návodů

MLADÝ KONSTRUKTÉR

Dosud výšly tyto sešity:

- 1 - Krystalka PIONYR
- 2 - Montážní pomůcka MP-1
- 3 - Montážní pomůcka MP-2
- 4 - Zesilovač TZ - 2
- 5 - Přijímače bez zdrojů proudu
- 6 - Jednotranzistorový přijímač TP-1
- 7 - Hlasitý telefon (doplňek montážní pomůcky MP-2)
- 8 - Jednoduché zkoušecí přístroje (doplňek MP-2) I. část
- 9 - Jednoduché zkoušecí přístroje (doplňek MP-2) II. část
- 10 - Jednoduchý měřicí přístroj RUI-1 (1. část)
- 11 - Mikrotelefon
- 13 - Domácí telefon - elektrický zvonek
- 14 - Telcode I. část (konstrukční)
- 15 - Telcode II. část (provozní)

Každý sešit za jednotnou cenu 1 Kčs


Marsík - stavební návod s kursem pro nejmladší radioamatéry - mimo řadu za cenu Kčs 4,-

Stavební návody „Mladý konstruktér“ obdržíte v pražských prodejnách radiotechnického zboží:

Václavské náměstí 25 • Žitná 7 (Radioamatér) •
Na Poříčí 45 • Jindřišská 12

MLADÝ KONSTRUKTÉR

11

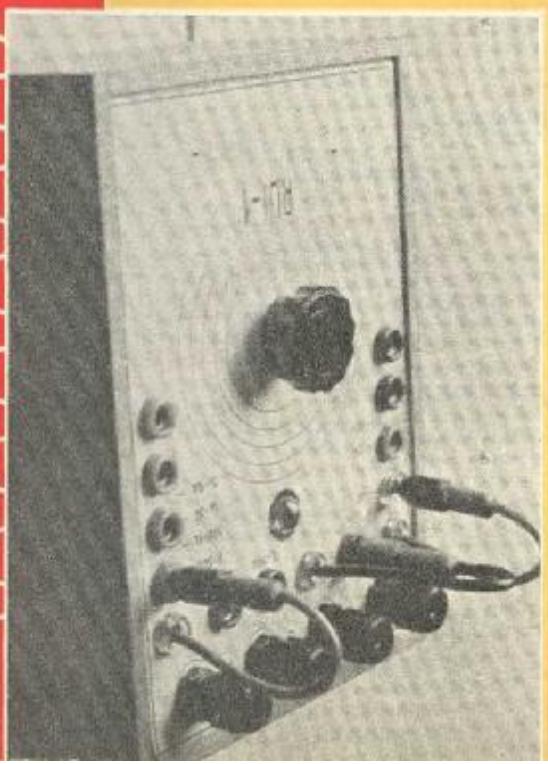

JEDNODUCHÝ
MĚŘICÍ PŘÍSTROJ RUI-1
II. část
stavební návod


V poslední brožuře naší řady Mladý konstruktér jsme probírali základy elektrotechniky. Vytvořili jsme si tak předpoklad pro další obor činnosti, který je nedílně spjat s radioamatérskou praxí – pro měření.

Snahou každého radioamatéra je, aby zhodený přístroj pracoval co nejúspornější a měl největší možný výkon. Dosáhnout toho lze, kromě pečlivé práce, správným seřazením jednotlivých obvodů a nastavením správných hodnot napětí. Abychom mohli tento požadavek splnit, musíme použít vhodných měřicích přístrojů – musíme měřit.

Výsledky měření jsou závislé na znalosti správných metod měření. Musíme proto znát nejen potřebnou teorii, ale i vědět, jak měřicí přístroje pracují a co se jimi dá měřit.


Pro měření se nejčastěji využívají elektromagnetických účinků elektrické energie, méně již účinků tepelných. Pro snazší pochopení činnosti přístrojů si zopakujeme několik fyzičkářských zákonů.

Protéká-li vodičem elektrický proud, vzniká v jeho okoli elektromagnetické pole, které je tím silnější, čím větší je protékající proud. Díky tohoto zákona není obtížný. Stačí, když z izolovaného vodiče svímem několik závitů (obr. 1) a přiblížíme se k nim z magnetovanou jehlou, zavěšenou na niti. Připojíme-li ke koncům vodiče zdroj elektrického proudu, jehla se vychýlí. Výchyika bude tím větší, čím větší proud bude protékat;

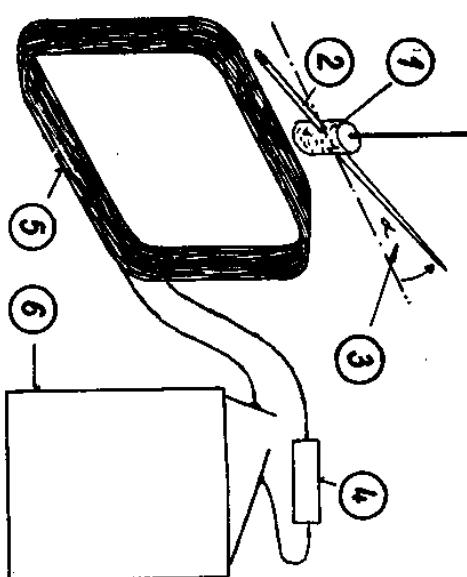

Obr. 1: 1 – korkový vyleček (zádka), 2 – zmagnetizovaná jehla, 3 – úhel výchyky, 4 – předřadný odpor, 5 – cívka svínutá z drátu podle textu, 6 – baterie.

RUI-1

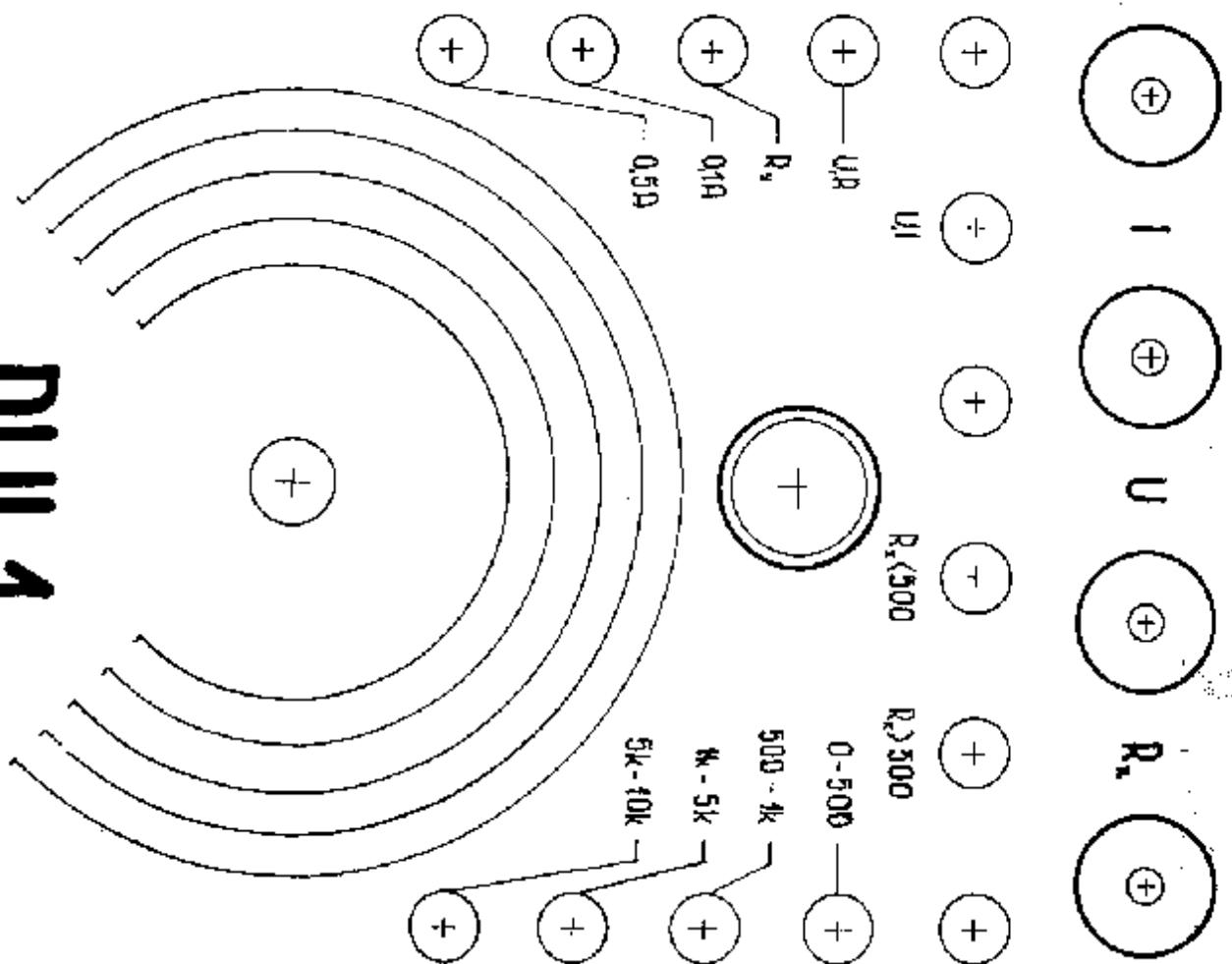

Inž. Ladislav Hloušek

JEDNODUCHÝ

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ RUI-1

II. část – popis přístroje
a stavění návad

© Inž. Ladislav Hloušek, 1965

Vše Vydavatelství obchodu vydává podnik

DOMÁCÍ POTŘEBY – PRAHA

vodičem. (Přesvědčíme se o tom tak, že budeme postupně připojovat zdroj o různém svorkovém napětí).

Zbývá vysvětlit, proč musí být jehla zmagnetována, aby se vychylovala.


Pomůže nám jiný fyzikální zákon, který říká, že stejnojmenné póly magnetu se odpuzují a nestejnoumenné se přitahují.

Spojme-li nyní oba zákony, vyvodíme si celkem snadno, že elektromagnetické pole v okolí vodiče, kterým protéká elektrický proud, působí na magnetické pole v okolí zmagnetizované jehly; jsou-li pole souhlasná, odpuzují se, jsou-li nesouhlasná přitahují se. Abychom si i tuto skutečnost ověřili, stačí připojit zdroj proudu ke koncům vodiče opačně a směr výchylky jehly se změní.

Obdobná situace nastane, použijeme-li místo čviku silný stálý magnet a místo jehly čviku, která bude uložena ve vhodných ložiskách tak, aby se mohla výchylovat. Velikost výchylky čviku se dá snadno odečítat, připevníme-li na ni vhodný ukazovatel (ručičku) s podloženou stupnicí. Schéma konstrukčního uspořádání je na obr. 2, které současne znázorňuje uspořádání nejvíce rozšířených měřicích přístrojů (voltmetru a ampérmetru) pro měření elektrického napětí a proudu.

Výroba obdobného přístroje domácimi prostředky je velmi obtížná a náročná.

Koupě hotového přístroje je pro většinu začínajících radioamatérů cenově nedostupná. Použijeme proto pro výrobu našeho měřicího přístroje tepelných účinků elektrické energie, které dovolují zhodnotit měřicí přístroj podstatně jednodušši.

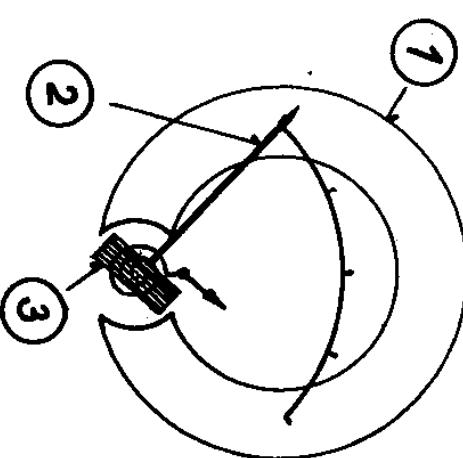

Obr. 2: Měřicí přístroj systému Depréz d'Arsonval 1 – soudkový magnet, 2 – ručička, 3 – čvítkový spínač (šipkou je označen přívod).

Úbytky napětí, které na odporu vznikají, se projevují

jeho zahříváním. Za určitých podmínek (nedostatečný odvod tepla do okolí) se může odpor tak rozžhnit, že vyzákuje světlo.


Množství vzniklého tepla je přímo úmerné množství proudu, který vodičem protéká,* také množství světla, které rozžhavený vodič vyzáří, přímo odpovídá množství protékajícího proudu.

Vhodným vodičem (zde je nutno již hovořit o spotřebiči elektrického proudu), který poměrně citlivě reaguje na změny protékajícího proudu, je třeba žárovka v kapesní svítilně. Použijeme ji proto k sestrojení jednoho měřicího přístroje.

VÝROBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE

Měřicí přístroj RUI-1 je namontován do dřevěné skřínky $185 \times 135 \times 85$ mm. Rozměry jednotlivých dílů skřínky jsou na obr. 3, 4, 5 a 6. Výroba skřínky je popsána v brožuře čís. 3 této řady.

Cely přístroj je namontován na čelní stěně, která je ve skřínce upoveněna čtyřmi šrouby se zapuštěnou hlavou na dřevěných špalicích, přilepených v rozích.

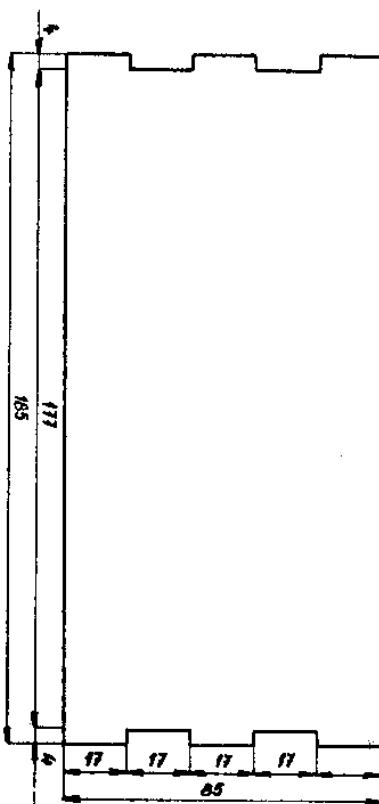

Obr. 4: Boční stěna skřínky měřicího přístroje


měřicích přístrojů spočívá v tom, že vodiče kladou průchodu elektrického proudu určitý odpor (viz brožura čís. 10, str. 6–7).

Úbytky napětí, které na odporu vznikají, se projevují

* Tento vztah pokusně dokázal v minulém století význačný fyzičk Józef Józefowicz (džau) a odtud má také níže uvedenou pojmenování.

$$Q = 0,24 \cdot R \cdot I^2 \cdot t \quad \Omega \quad (1)$$

kde Q = množství tepla v kalorických (za vteřinu)
 R = odpor vodiče v Ω
 I = protékající proud v A
 t = čas, po který proud vodičem protéká ve vteřinách

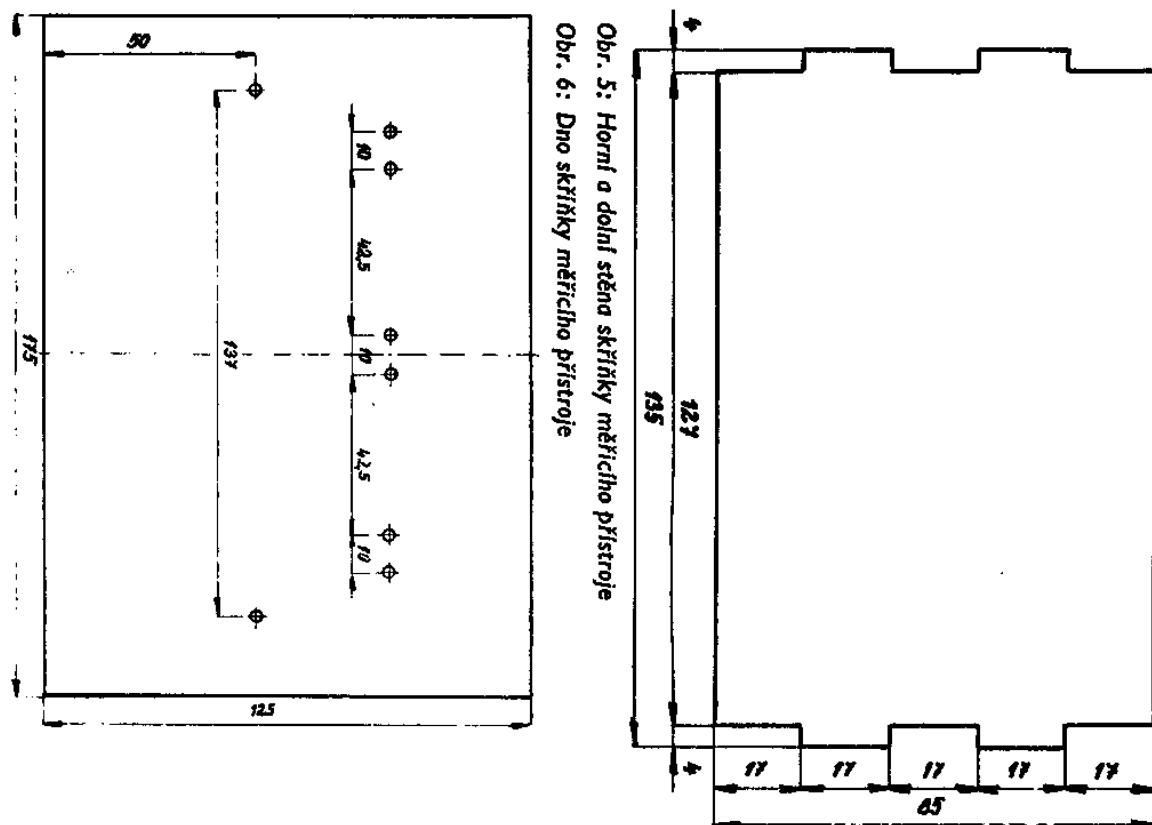


Obr. 5: Horní a dolní stěna skřínky měřicího přístroje

Obr. 6: Dno skřínky měřicího přístroje


Obdobným způsobem a na stejné špalíky připevnime i dno skřínky
(obr. 7).
Rozměry špalíku jsou na obr. 8.

VÝROBA ČELNÍ STĚNY SKŘÍNKY

Čelní stěnu vyrábíme z pertinaxu nebo z překlížky silné 3 mm, vyvařené v parafinu.*). Při výrobě postupujeme tak, že nejdříve podle vyobrazení na 2. straně obalíme významné potřebný tvar a vyrtáme otvor pro upevňovací sroub nosníku. Do otvoru vsuneme šroubek M3×15 a zajistíme jej matičkou M3. Potom pečlivě nalepíme na líc čelní stěny

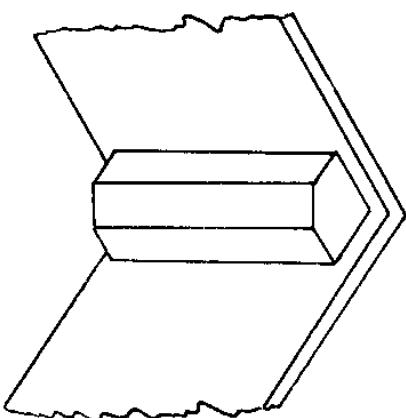

Obr. 7: Detail špalíku pro připevnění čelní stěny a dna v rozích skřínky přístroje

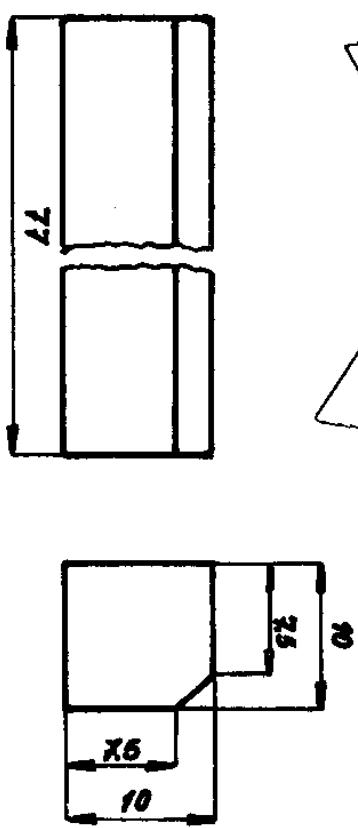


Obr. 8: Špalík pro připevnění čelní stěny a dna skřínky přístroje

*). Vyuvaření v parafinu je nutné, aby se překlížka zavila vlnkostí a zvýšila její izolační odpor.

rozložením nebo jiným vhodným lepidlem štítek, natištěny na druhé straně obálek této brožury, a necháme lepidlo dobré zaschnout.

Po zaschnutí lepidla provrtáme otvory pro zdírky, přístrojové svorky, potenciometr a otvor pro žárovíčku. Nemáme-li vhodný vrták,

pozorovat výrobcův návod k použití vrtáku.

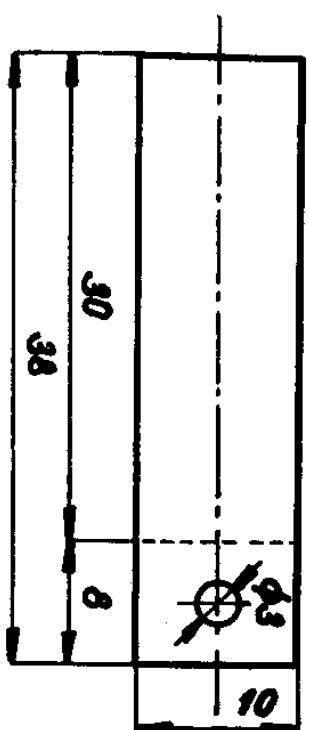


Obr. 9: Nosník pro připevnění objímky žárovíčky

použijeme lúpenkovou pilku. Při vyřezávání otvorů pilkou postupujeme tak, že nejdříve v místech, která se vyřiznou, provrtáme otvory 2–3 mm, kterými postupně provlékнемe pílečku a otvory opatrně vyřízeme.

Po vyřezání všech otvorů začistíme okraje plísníkem a smirkovým plátnem.

Jednotlivé součástky, kromě objímky pro žárovíčku, jsou na čelní stěně připevněny vlastními upevnovačními maticemi. Nosník pro objímku žárovíčky vyrobíme podle obr. 9 a k čelní stěně jej připevníme šroubem M 3 × 15 se zapuštěnou hlavou a matkou M 3. Připevnění nosníku objímky žárovíčky k čelní stěně je na obr. 10.

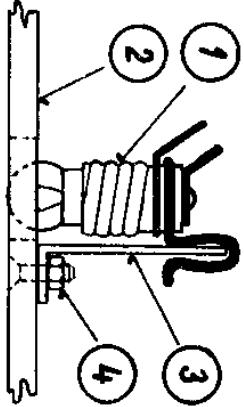

Obr. 10: Upevnění nosníku objímky žárovíčky na rubu čelní stěny skřínky

1 – objímka se žárovíčkou, 2 – čelní stěna skřínky, 3 – nosník objímky, 4 – upevňovací šroubek

VÝROBA DNA SKŘÍNKY

Na dně skřínky jsou upevněny baterie pro napájení měřicího přístroje. Dno je z překlizky 3 mm silné (obr. 6).

Na vnitřní stranu připevníme pera pro připojení baterii, která vyrábíme z plechu sily 0,5–1 mm podle obr. 13 a dále pásek, kterým jsou baterie připevněny ke dnu skřínky. — Pásek vyrábíme z plechu silného 1–1,5 mm. Rozměry tohoto pásku jsou na obr. 14.

Abychom získali správný tvar pásku, ohneme jej v místech označených přerušovanou čarou do pravého úhlu. Poté připevníme jeden konec šroubkem M 3 jednu skřínky. Ke svíslé části pásku přiložíme plochu baterii a tlakem na volný konec pásek ohneme podle zakulacené hrany baterie. Baterii při ohýbání přidržujeme, aby se neposunula a nevznikl tak nesprávný tvar pásku.


Druhý konec pásku ohneme obdobným způsobem podle zaoblené strany druhé baterie.

Otvorem v pásku a dnu skřínky prostrčíme šroubek M 3 se zapuštěnou hlavou a pásek přitáhneme matičkou.

Postup při ohýbání pásku je na obr. 15.

Pera pro připojení baterií jsou ke dnu připevněna obdobně jako pásek šroubky M 3 × 10 se zapuštěnou hlavou.

Připevnění je na obr. 16.

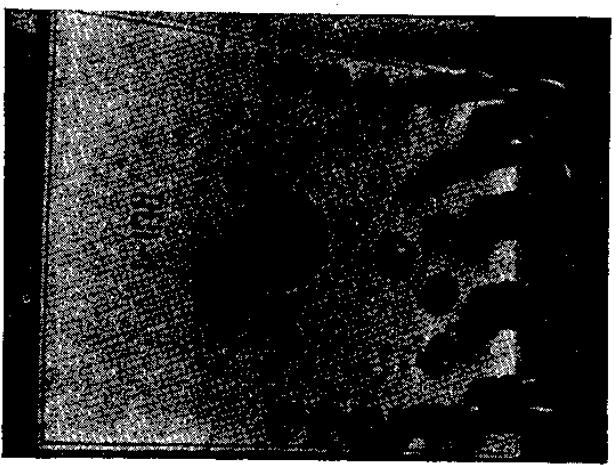


Obr. 11: Rozmístění součástek na líci čelní stěny


Po připevnění nosníku se do objímky našroubuje žárovíčka a objímka se pérovou částí nasune na volný konec nosníku.

Rozložení součástek na čelní stěně je na obr. 11 (pohled na licovou stranu) a 12 (pohled na rubovou stranu).

Pera nejsnáze připevníme při vymnuté baterii. Napájecí přívody měřidloho přístroje připevníme k peru tak, že očka naletovaná na jejich konci sevřeme mezi dvě matičky jednoho připevňovacího šroubku dvoujice per (obr. 16).

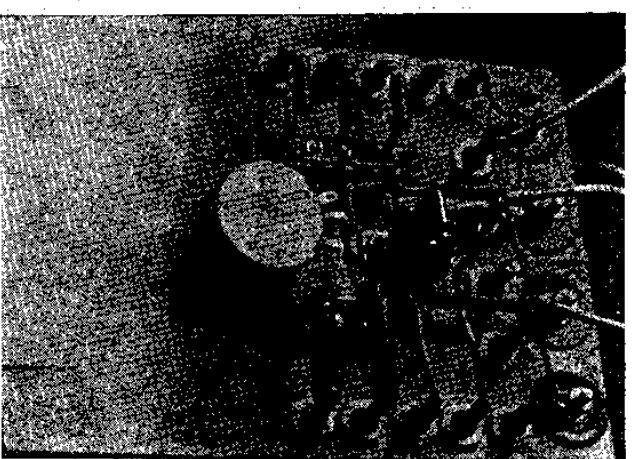

Obr. 12: Rozmístění součástek na rubu čelní stěny

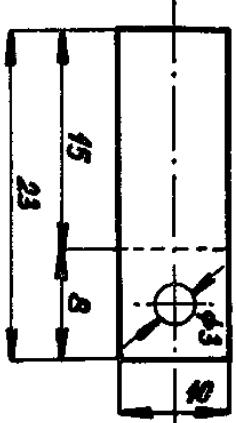

Obr. 13: Dotykové pero pro připevnění baterií


VÝPOČET SOUČÁSTEK A POPIS ČINNOSTI MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE

Požadavky, které musí měřicí přístroj splňovat:


1. Možnost měřit napětí v rozsahu 0—30 V, proudy v rozsahu 0—0,5 A a zjišťovat hodnoty odporu v rozsahu 0—10 kΩ.
2. Pro indikaci měřených hodnot použít vhodnou žárovku.
3. Pro měření odporu použít vlastní zdroj elektrické energie.
4. Precistnost naměřených hodnot alespoň 10—15 % (je závislá na pečlivosti obdržené při měření).

Je známo, že přivedený se na žárovíčku, určenou pro napájení 6 V, nižší napětí, svítí slaběji. Můžeme tedy podle jasu odhadovat, jak velké napětí bylo přivedeno. Rozeznávat stupně jasu žárovky je však poměrně obtížné a je do značné míry závislé na cvičku a světle v okolí. Daleko

snadněji se odhaduje určitá stálá hodnota jasu, ku příkladu okamžik počátku žhavení vlákna žárovky. Tento moment však odpovídá pouze jedné určité hodnotě napěti. Jelikož však jede o podstatně nižší napěti, než které je zapotřebí pro plný jas žárovky, můžeme připojením vhodných předřadních odporů přiváděně napětí snižovat na takovou hodnotu, aby žárovíčka právě začala žhnout.

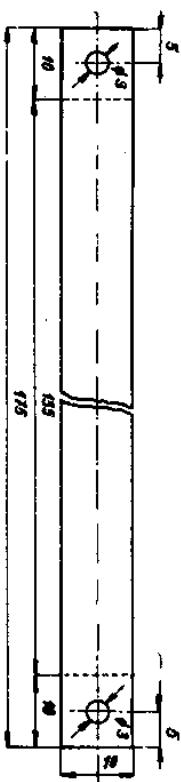

Obr. 14: Rozměry pásku pro připevnění baterií

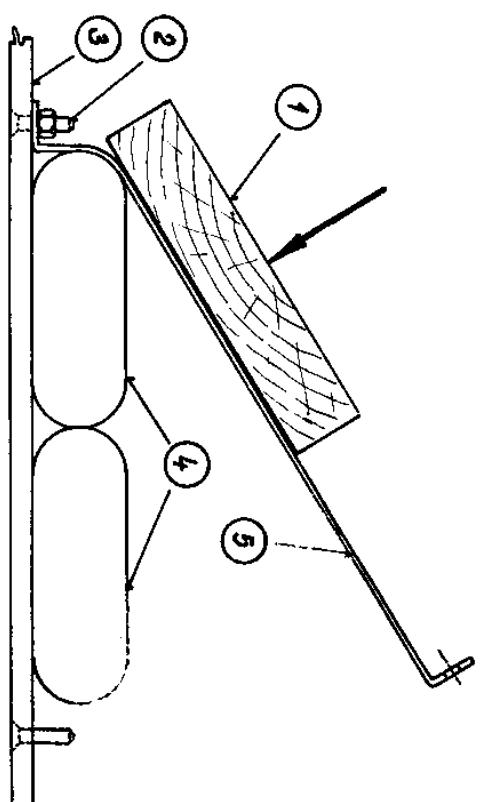

Obr. 15: Postup při ohýbání pásku pro připevnění baterií

1 - špalík pro snadnější ohýbání pásku, 2 - připevňovací šroubek, 3 - dno skřínky, 4 - baterie, 5 - pásek, šipkou je vyznačen směr tlaku při ohýbání

Pro každou měřenou hodnotu je třeba jeden předřadný odpor. Abychom dosáhli dostatečně jemné odstupňování měřených napětí, bylo by zapotřebí celé řady předřadných odporek. Při měření by bylo nutno přepínat postupně přiváděné napětí na jednotlivé odpory a měření by se značně prodlužovalo.

Daleko výhodnější je použít místo celé řady pevně nastavených

odporů vhodný proměnný odpor (reostat nebo potenciometr) a nastavovat jím potřebnou hodnotu předřadného odporu.


Z praxe víme, že velikost odporu potenciometru odpovídá délce dráhy, kterou ujede běžec od krajní svorky (viz stavební návod čís. 7 této řady - Hlasitý telefon str. 13). Je tedy možné pro určitá napětí vyznačit na vhodné stupnice místo, kam musíme osíčku natáct, aby byl běžec potenciometru nastaven do místa požadovaného odporu. Při měření postupujeme tak, že měřené napětí přivedeme na svorky označené na obr.

17 U_x a otáčením potenciometru nastavíme takovou polohu, aby žárovka začala žhnout.


Odečtením dílku na stupnici pod knoflíkem potenciometru zjistíme velikost měřeného napětí. Přesnost měření závisí pouze na tom, s jakou přesností je nastaven jas žárovítky.

Zbývá už jen vybrat vhodnou žárovítku, stanovit hodnotu potenciometru a první problém je zdánlivě vyřešen (pokud se ovšem spokojíme pouze s měřením napětí).


Abychom mohli měřit proudy protékající obvodem, musíme zařazovat indikátor proudu (v našem případě žárovítku) do série se spotřebitelem. Abysto měření co nejpřesnější, musí mít žárovítku co nejménší vnitřní odpor. (Vimete, že každý odpor zařazený v sérii působí jako předřadný odpor a vzniká na něm úbytek napětí). Malý vnitřní odpor mají však žárovky pro znacný svetelný výkon (odebirají poměrně velké proudy) a ty se nám pro měření učely nehodí. Abyste jejich vzhled rozeznaly je nutné, aby obvodem protékal velký proud (rádově několik ampérů), my však potřebujeme měřit zlomky ampéru. Zvolíme proto žárovku, která bude

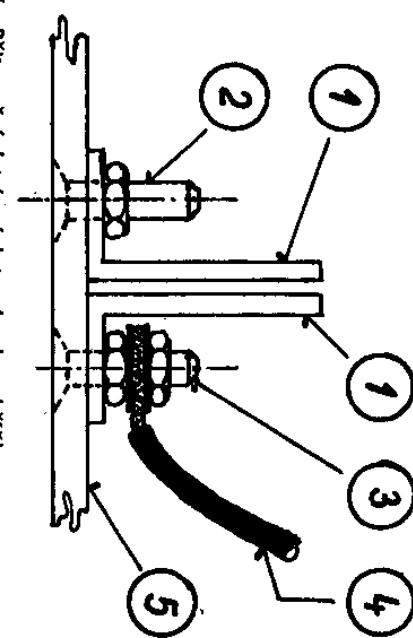

Obr. 16: Připevnění dotykových per ke dnu skřínky
1 – dotykové pero, 2 – upevňovací šroubek pero s jednou matičkou, 3 – upevňovací šroubek pero s dvěma matičkami a držením podložek, 4 – přívod k měřicímu přístroji, 5 – dno skřínky

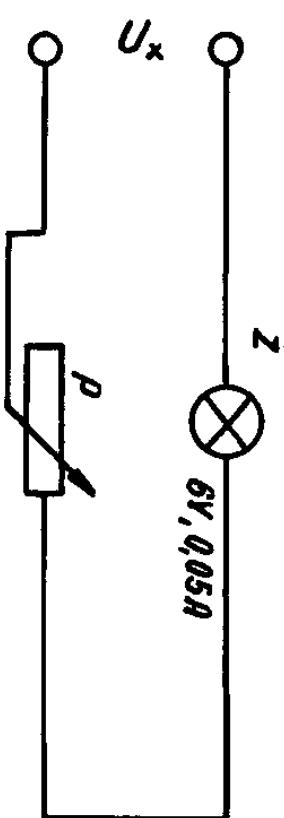

Obr. 17: Základní zapojení pro měření napětí

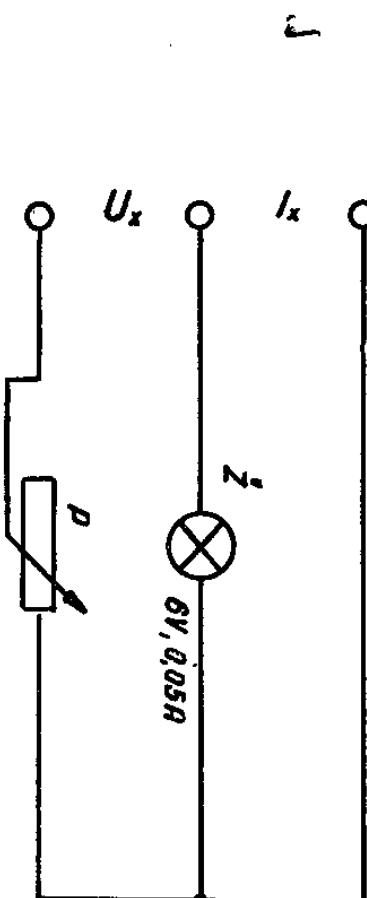

Obr. 18: Základní zapojení pro měření napětí a proudu

.mit vnitřní odpor přijatelně velký a bude vyhovovat jak pro měření napětí, tak proudu.

Nejčastěji měřená napětí budou v rozsahu do 6 V a měřené proudy do 0,1 A. (Dáno napájecím napětím a proudem jednoduchých tranzistorových přístrojů). Zvolíme proto běžně dostupnou žárovítku normalizované řady pro napětí 6 V a proud 0,05 A, jejíž vnitřní odpor je

$$R_s = \frac{U}{I} = \frac{6}{0,05} = 120 \Omega;$$

základní zapojení přístroje, který umožňuje měřit napětí do 6 V a proudy do 0,05 A, je na obr. 18.

Velikost protékajícího proudu zjištujeme podle rozžhavení vlákna. Při proudu:

od 0,01 do 0,02 – žárovíčka má vlákno celé žhavené, ale ne-

svítí

od 0,02 do 0,03 – žárovíčka má vlákno celé žhavené a slabě svítí

od 0,03 do 0,04 – žárovíčka svítí červeně oranžovým světlem

od 0,04 do 0,05 – žárovíčka svítí velmi jasně

Zvětšení základního prouduvýho rozsahu dosáhнемe, připojíme-li k žárovíčce vhodné bočníky. Chceme-li měřit proudy do 0,5 A s dostačnou přesností, rozdělíme měřený rozsah na vhodný počet podrozsahů, a to:

0—0,05 A
0—0,1 A
0—0,5 A

Pro první podrozsah (základní) nebude třeba žádný bočník. Pro druhý a třetí podrozsah vypočteme hodnotu bočníku podle vzorce na str. 24 předchozího čísla řady stavebních návodů:

- II. podrozsah (0—0,1 A) $R_b = \frac{120 \cdot 0,05}{0,05} = 120 \Omega$
- III. podrozsah (0—0,5 A) $R_b = \frac{120 \cdot 0,05}{0,45} = 13,34 \Omega$

Výpočet hodnoty potenciometru

Nejvyšší měřené napětí je 30 V; celková hodnota odporu pro obvod, kterým protéká proud 0,05 A je


$$R = \frac{30}{0,05} = 600 \Omega,$$

z toho na potenciometer připadá

$$600 - 120 = 480 \Omega.$$

Abychom měli dostatečnou rezervu pro případné vyšší napětí a aby se žárovíčka při 30 V nepřipálila, zvolíme odpor potenciometru alespoň 2 × větší, tj. přibližně 1000 Ω.

Známe-li hodnoty součástek, můžeme nakreslit schéma zapojení přístroje (obr. 19).

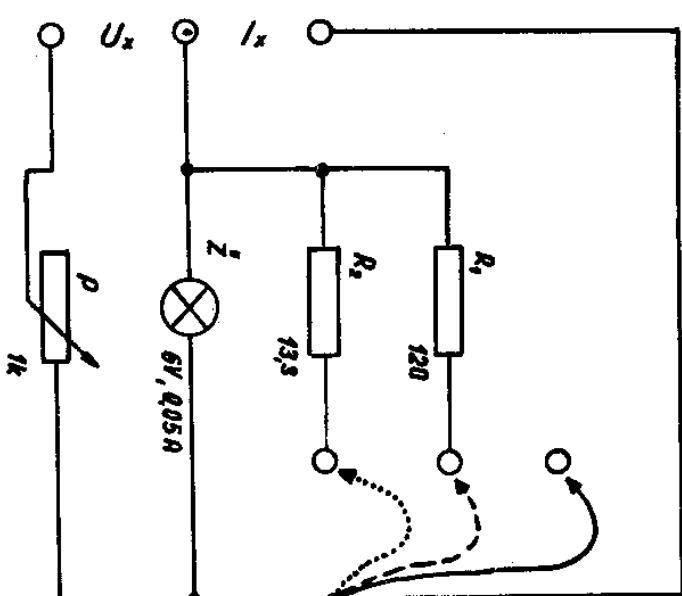


Obr. 19: Schéma zapojení přístroje pro měření proudu a napětí

Posledním úkolem je navrhnut vzhodné zapojení, které rozšíří měřicí přístroj tak, aby ho mohli měřit i hodnoty odporu.

Metod, jak lze hodnotu odporu zjišťovat, je několik. My se zaměříme na zkoumání, jak vystačit s pouhou žárovíčkou.

Z Ohmova zákona víme, že obvodem protékající proud je tím menší, čím je v obvodu zařazen větší odpor. Znamená to, že při určitém napětí, zdroje bude žárovíčka svítit tím méně, čím větší odpor bude v obvodu zařazen. Odhadovat podle intenzity světla velikost odporu je velmi nesprávné. Proto budeme srovnávat intenzitu světla žárovíčky, bude-li zařazen do obvodu známý odpor, se světlem při zařazení neznámého odporu.

Pro snazší pochopení je na obr. 20 zjednodušené schéma zapojení obvodu pro měření odporu.

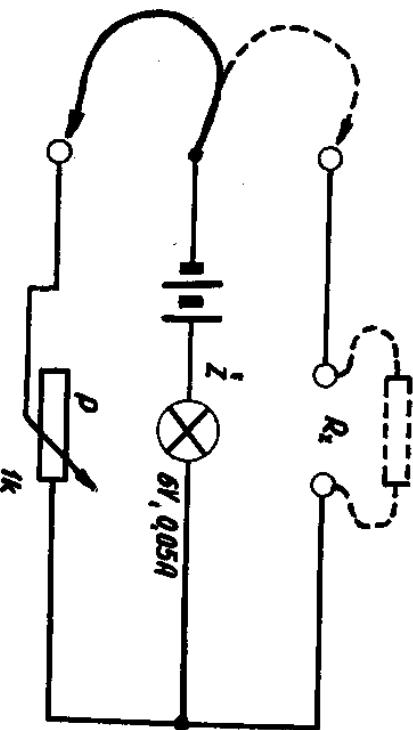

Obr. 20: Základní zapojení pro měření odporu


Hodnotu neznámého odporu zjistíme, když odpor připojíme ke svorkám označeným R_x , a propojíme kouskem drátu svorky 0 a 1. Žárovíčka se rozsvítí určitým jasem. Svorky 0 a 1 rozpojíme a spojíme svorky 0—2. Otáčením knoflíku potenciometru P nastavíme takový proud, až žárovíčka ž svítí stejně jasně jako při propojení svorek 0 a 1. Otáčením potenciometru byla do obvodu zařazena stejná hodnota odporu jako v prvním případě. Abychom mohli snáze zjistit hodnotu odporu, podložíme knoflík potenciometru vhodnou stupnici, která v závislosti na jeho otáčení ukazuje, jaká hodnota odporu je na potenciometru nastavena.

Aby výsledek měření byl co nejpresnější, překontrolujeme si správné nastavení potenciometru několikrátým střídavým propojením svorek 0—1 a 0—2.

Velikost odporu, který můžeme měřit, závisí převážně na velikosti napětí zdroje Z . Pro měření odporu do 10Ω plně využívá napětí dvou plochých baterií (9 V).

Abysto měření co nejpřesnější, rozdělme obdobně jako při měření proudu základní rozsah na vhodné podrozsahy a nakreslíme si schéma zapojení (obr. 21).

Na schématu obr. 21 si vysvětlíme současně postup při měření. Ke svorkám označeným R_x připojíme neznámý odpor, přívod zdroje zapojíme do svorky, označené $R < 500 \Omega$, přepínač rozsahu P_1 přepneme na rozsah 500Ω a měřicí přepínač P_2 přepneme do svorky R_x . Nerozsvítíme žárovíčku, přepneme přívod napěti ze zdroje do svorky $R > 500 \Omega$.

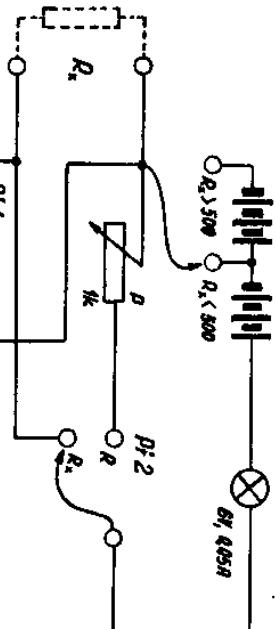


Obr. 21: Schéma zapojení přístroje pro měření odporu

$$R_1 = 1k, R_2 = 510, R_3 = 220$$

Nerozsvítí-li se ani nyní, je měřený odpor větší než nastavený rozsah a musíme postupně přepínat přístroj na větší rozsah. (Kdyby se žárovíčka nerozsvítila ani při přepnutí na nejvyšší rozsah, je odpor vadný, nebo jeho hodnota přesahuje rozsah měřicího přístroje).

Po rozsvícení žárovíčky přepneme přepínač P_2 na svorku, označenou R ; otáčením knoflíku potenciometru nastavíme žárovíčku na stejný jas, jakým svítila v předešlé poloze přepínače. Na stupnici pod knoflíkem potenciometru přečteme hodnotu, která udává velikost měřeného odporu.

V předchozích statích jsme popsali funkci obvodů vhodných pro měření napětí a proudu. Vhodnou úpravou a sloučením společných obvodů přístrojů schematicky nakreslených na obr. 19 a 21 získáme zapojení požadovaného měřicího přístroje.

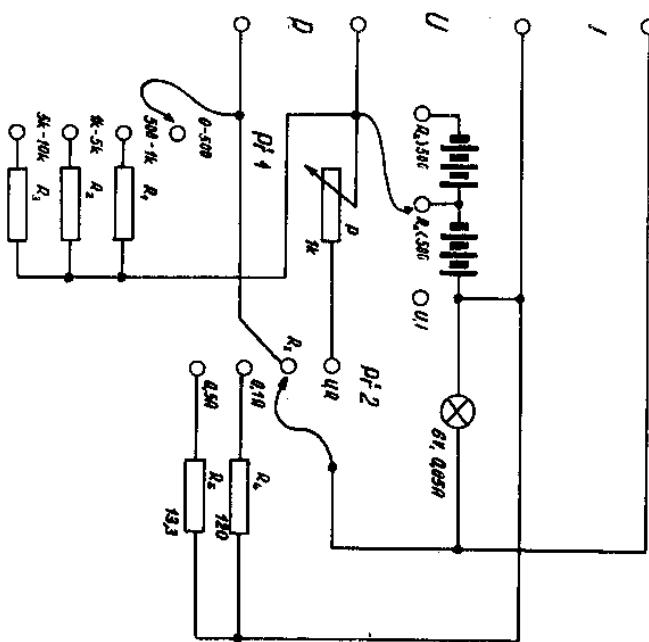

Obr. 22: Schéma zapojení měřicího přístroje RUI-1
 $R_1 = 1k$, $R_2 = 510$, $R_3 = 220$


MONTÁŽ MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE

Rozložení součástek a vedení jednotlivých spojů je patrné z obr. 12.


Zvláštnosti jsou přepínače činnosti a rozsahu přístroje. Jsou vyrobeny ze zdírek, do kterých zasunujeme kálik ukončený banánkem. Provedení přepínače je na obrázku 23 a není je proto nutno podobně popisovat.

Obr. 23: Konstrukční provedení přepínače rozsahu měřicího přístroje RUI-1

1 – banánek, 2 – přepínač zdiřka (jedna poloha přepínače),
 3 – izolovaný kálik,
 4 – přepínač zdiřka, 5 – přepínač zdiřka (druhá poloha)

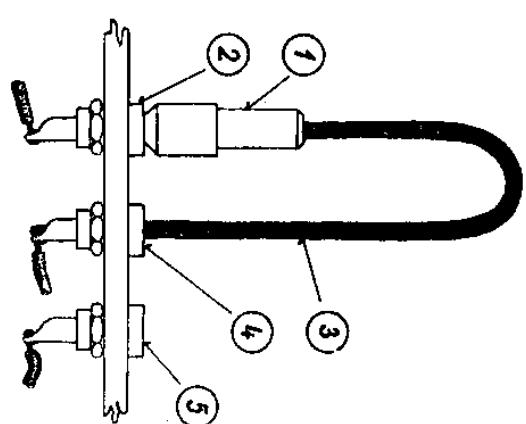


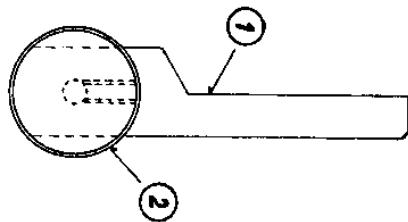Obr. 24: Knoflík s ukazovatelem upraveným pro cejchování stupnice
 1 – průhledný pásek podle textu, 2 – knoflík



Knoflik s ukazovatelem pro měřící potenciometr vyrábíme tak, že na běžný knoflik přilepíme pásek celuloisu (nebo jiného vhodného průhledného materiálu), na kterém v ose vyřijeme ostrou jehlou rysku. Při rytí důváme pozor, abychom celuloid neprořízl. Rozměry pásku nejsou kritické. Rozhodující je pouze délka, která musí být tak veliká, aby pásek přesahoval přes nejvzdálenější stupnice.

Pro cejchování si vyrábíme obdobný knoflik, ale s páskem o polovinu užším (obr. 24). Pásy na knoflik nalepíme nejsnáze epoxydovým lepidlem, rezolvárem nebo univerzálním lepidlem Č 0750. Hotové knofliky jsou na obr. 25.

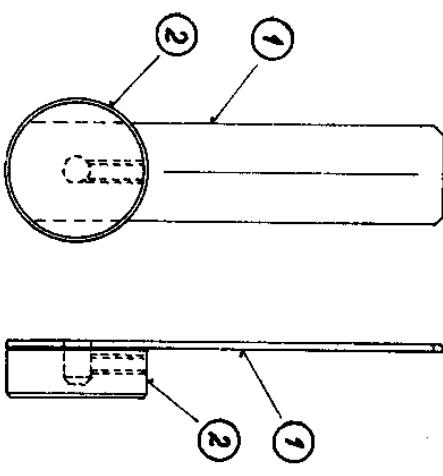

Obr. 25: Knoftik s ukazovatelem
1 – průhledný pásek upravený podle textu,
2 – knoflik; silnou čárkou je vyznačeno místo, kde je ukazovatel ke knofliku přilepen

CEJCHOVÁNÍ MĚŘICÍHO PRÍSTROJE

Velmi důležitou součástí montáže měřicího přístroje je ocejchování stupnice. Cejchováním se rozumí vyznačení délky na stupnici, které odpovídají měřeným hodnotám, a to jak napětí, proudu, tak i odporu.


Stupnice nažehlo měřicího přístroje si rozdělíme tak, že první vnější kruhovou linku ocejchujeme pro měření napětí, druhou až pátou pro měření odporu.

Postup při cejchování:

a) Stupnice pro měření napětí

Pro ocejchování stupnice potřebujeme zdroj proudu asi 30 V a voltmetr s ocejchovanou stupnicí.

Zdroj proudu a přístroje spojíme podle obr. 26. Banánky pro přepínání činnosti měřicího přístroje zasuneme do zdírek pro měření napětí. Knoflik měřicího přístroje RUI-1 vyrábíme tak, aby potenciometr měl největší odpor (úplně doleva) a připojíme zdroj. Potenciometrem P nastavíme napětí 12 V (sledujeme na kontrolním voltmetru 1). Knoflikem potenciometru RUI-1 otáčíme tak dlouho, až žárovíčka začne žhnit. V místě, kde ukazovatel knofliku protne stupnici, narýsujieme krátkou čárku a nad ní napišeme 12.

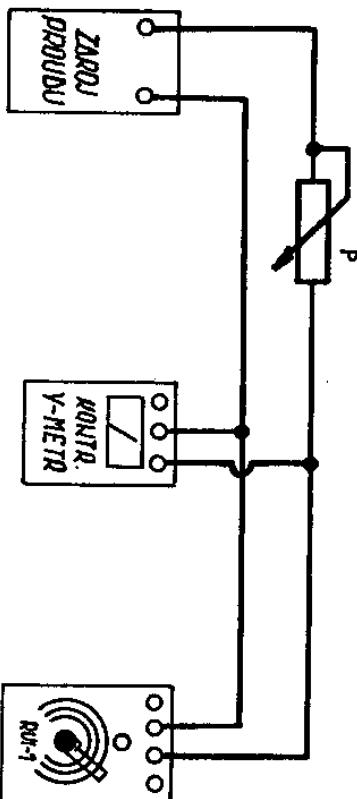

Obr. 26: Schéma zapojení přístroje pro cejchování napěťové stupnice měřicího přístroje RUI-1

Dále pokračujeme tak, že potenciometrem P nastavujeme postupně různé hodnoty napětí (zpravidla po 0,5 V), knoflikem potenciometru nastavíme stejný jas žárovíčky a na stupnici vyznačujeme hodnoty. Po dosažení hodnoty 0,5 V překousíme ocejchování tak, že celý postup znova opakujeme.

b) Cejchování stupnic pro měření odporu

Pro cejchování potřebujeme sadu známych odporů, odstupňovaných podle požadovaného dělení stupnice (zpravidla pro každý rozsah postačí asi 5 kusů normalizované řady). Odporu postačí pro zatížení 0,25 W. Banánky pro přepínání činnosti zapneme do příslušných zdírek, nastavíme měřený rozsah (rovněž přepnutím banánek) a knoflik potenciometru vytvoříme na nejmenší odpor (zcela doprava).

Do zdířek R_x připneme nejmenší odpor z řady cejchovaného rozsahu.

Žárovíčka se rozsvítí. Přepneme banánek ze zdířky označené R_x do zdířky U_R a potenciometrem přístroje nastavíme stejný jas žárovíčky. V místě, kde ukazovatel knoflíku proti stupničce, vyznačme rysku a připešeme k ní hodnotu odporu připojeného ke svorkám R_x .

Dále postupujeme tak, že ke svorkám R_x připojujeme další odpory a potenciometrem nastavujeme odpovídající jas žárovíčky (čím bude odpor větší, tím bude žárovíčka méně svítit).

Po ocejchování jednoho rozsahu přepneme banánek do zdířky dalšího rozsahu a celý postup opakujeme. Je výhodné začít s cejchováním od rozsahu nejnižšího a postupovat k vyšším.

Po ocejchování všech rozsahů vyznačíme tuší značky na stupničce a jinam odpovídající čísla. Stupničci přegumujeme, natřeme acetónovým lakovem a necháme rádně zaschnout (asi 12 hodin). Podle potřeby můžeme náter několikrát opakovat.

ZÁVĚR

Vlastní montáž měřicího přístroje je velmi jednoduchá. Rozložení součástek můžeme podle potřeby změnit. Při měření si však musíme uvědomit, že přístroj má poměrně malý vnitřní odpor a že jím nemůžeme měřit zdroje, které dodávají malé proudy nebo obvody, ve kterých malé proudy protékají.

Dále pamatujme, že při měření je **zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem** (přívodní vodiče k měřicímu přístroji, nechráněná místa pod napětím v měřeném přístroji apod.), a je proto **nutna zvýšená opatrnost**. Šňůry používané pro měření musí být vždy v dobrém stavu a místa, kterými se dotýkáme měřených míst musí mít dobrou izolaci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Měřicí přístroj, který byl popsán, není určen pro měření síťového napětí, z bezpečnostních důvodů jím nikdy neměřme napětí vyšší než 30 V.

SEZNAM SOUČÁSTEK

Dřevěná skříňka (podle textu)	1 ks
Upevňovací pásek plochých baterií (podle textu)	1 ks
Dotyková péra (podle textu)	6 ks

Ukazovatel (podle textu)	1 ks
Plochá baterie	2 ks
Zdířky	11 ks
Banánky	3 ks
Přistrojové svorky	4 ks
Potenciometr lineární 1k Ω	1 ks
Žárovíčka 6 V, 0,05 A	1 ks
Knoflík	1 ks
Odpory: 13,3	1 ks
120	1 ks
220	1 ks
510	1 ks
1 k	1 ks

STAVEBNÍ NÁVODY

PRO RADIOAMATÉRY

1. KRÝSTALOVÝ PŘIJIMAČ
2. MONODYN B. 1-elektronkový přijimač na baterie
3. DUODYN 2-elektronkový přijimač sítový
5. SONORETA RV 12. Trpasličí přijimač 2-elektronkový
6. SONORETA 21. Trpasličí přijimač 1-elektronkový
7. SUPER I-01. Malý standardní superhet
8. DIVERSON. Moderní superhet
9. NF 2. 2-elektronkový univerzální přijimač
10. NÁHRADNÍ ELEKTRONKY. Porovnávací tabulky
11. SUPER 254 E. Malý superhet
12. OSCILÁTOR. Pro vý měření
13. ALFA. Výkonný superhet
14. DIPENTON. 2 + 1-elektronkový přijimač
15. MÍR. Malý 4 + 1-elektronkový superhet
16. MINIATURNÍ ELEKTRONKY
17. MINIBAT. 4-elektronkový superhet
18. TRIODYN. 3 + 1-elektronkový přijimač
19. EXPOMAT. Elektronkový časový spínač
20. GERMANIOVÉ DIODY v teorii a praxi
21. ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR EV 101
22. TRANSINA. Kabelový tranzistorový přijimač
23. VIBRATON. Elektronické vibrato ke kytáře

24. TRANSIWATT, předzesilovač pro Hi-Fi – 1. část
25. TRANSIWATT, výkonový zesilovač – 2. část
26. TRANSIWATT STEREO, kompletní zesilovací souprava – 3. část
27. STEREOSONIC, souprava pro stereofonní desky
28. RIVIERA, horské slunce
29. MINIATURNÍ VENTILÁTOR na baterie a sítě
30. TRANSIWATT MINOR – zesilovač pro stereofonní sluchátka
31. AVANTIC – zesilovačí aparatura pro věrný přenos
32. CERTUS – nabíječ akumulátorů
33. TRANZISTOROVÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ – univerzální voltmetr
34. TONMIX – univerzální mixážní pult – 1. část
35. BIG-BEAT. Výkonový zesilovač hudebních nástrojů s elektrickým snímáním (1. část – elektrická koncepce)
36. MINIATURNÍ OSCILOGRAF
37. TRANZISTORY a jejich použití
38. STYL. 5-tranzistorový reflexní přijimač na baterii i na sítě
39. EXPOCOLOR. Automat pro stanovení expozice černobílých a barev. fotografií
40. REPRODUKTOROVÉ SOUSTAVY pro věrný přenos hudby
41. TRANSITEST. Bateriový zkoušec tranzistorů a diod
42. BIG-BEAT. Výkonový zesilovač hudebních nástrojů s elektrickým snímáním (2. část – mechanická koncepce)

Objednávky brožur vyřizujeme pouze na dobirku

Brožury obdržíte v pražských prodejnách radiosoučástek

Václavské n. 25 • Žitná 7 (Radioamatér) • Na poříčí 45 • jindřišská 12

Cena za sešit Kčs 2,—

Mimo řadu: SYNCHRODETEKTOR – přijimač pro příjem VKV, Kčs 4,50
Neuvedená čísla jsou rozebrána