


Ing. M. Beran

Jednoduchý signální generátor

Signální generátor /pomocný vysílač/ je neocenitelným pomocníkem při sladování rozhlasových přijímačů, především těch složitějších /víceobvodových přímo zesilujících a superhetů/. Je ho však možno využít i při renovacích přijímačů jednoobvodových, kdy jeho pomocí ustanovíme vlnové rozsahy do patřičných mezí, případně dosáhneme sesouhlasení ladění se stupni ef. Práce se signálním generátorem není obtížná /viz stat Sladování superhetů/.

Dále povídovaný přístroj je té nejjednodušší koncepcí, takže jeho zhodovení zvládne i méně zkušený sběratel. Je osazen pouze jedinou elektronkou, dnes nejběžnější pentodou EF80, kterých se v hojném míře používalo v elektronkových televizorech. Ovšem je možno použít i jakékoli jiné pentody s vyvedenou brzdicí mřížkou /např. 6F31, RV12P2000 a pod. menší typy/. I mechanická konstrukce je jednoduchá, takže těch několik půldní vráce, spojených s jeho výrobou, se nám dozajista vyplatí.


Zapojení přístroje: Elektronka, pracující jako trioda, je v běžném oscilátorovém zapojení. Vf signál je odobírány z brzdicí

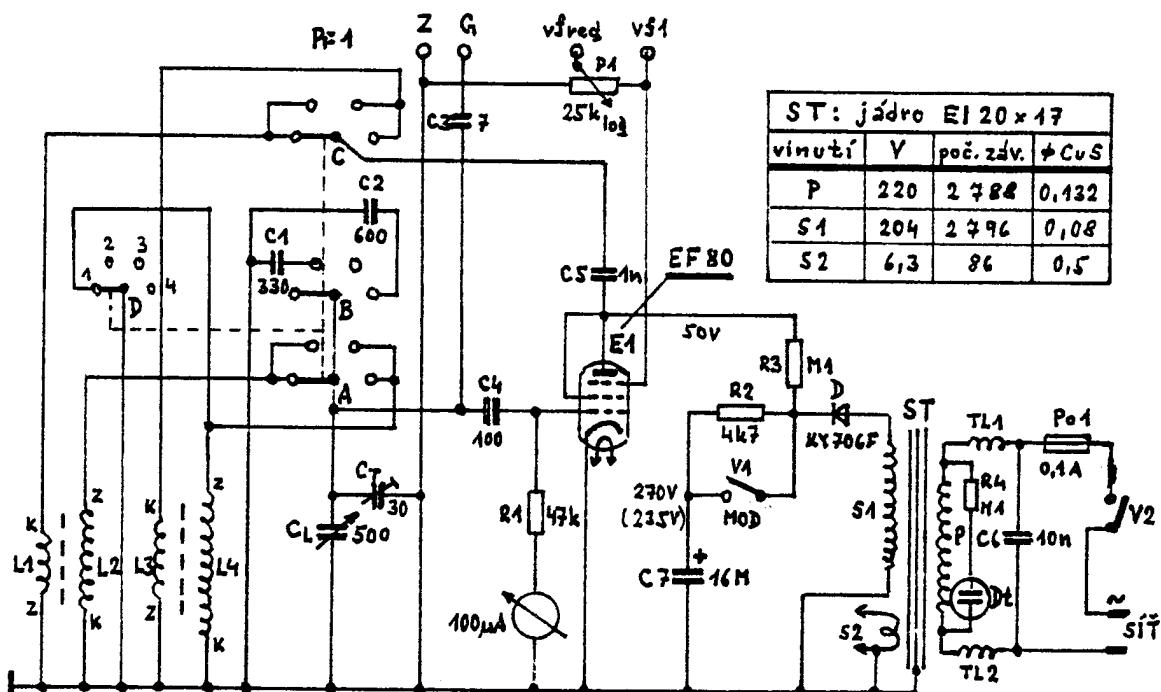

Obr. 1. Zapojení přístroje.


mřížky, a to buď přímo /zdířka vf 1/, nebo přes jednoduchý dělič, tvořeny potenciometrem P1 /zdířka vf reg/. Anoda elektronky je napájena přes pracovní odporník R3 z jednocestného zdroje anodového proudu, který je filtrován kondensátorem C7. Jestliže vypínač V1 je rozepnut, potom je do cesty k filtračnímu kondensátoru zapojen odporník R2, což má za následek nedostatečnou filtraci anodového proudu. Tímto jednoduchým způsobem však dosáhneme modulace vf signálu síťovým kmitotřtem.

- 2 -

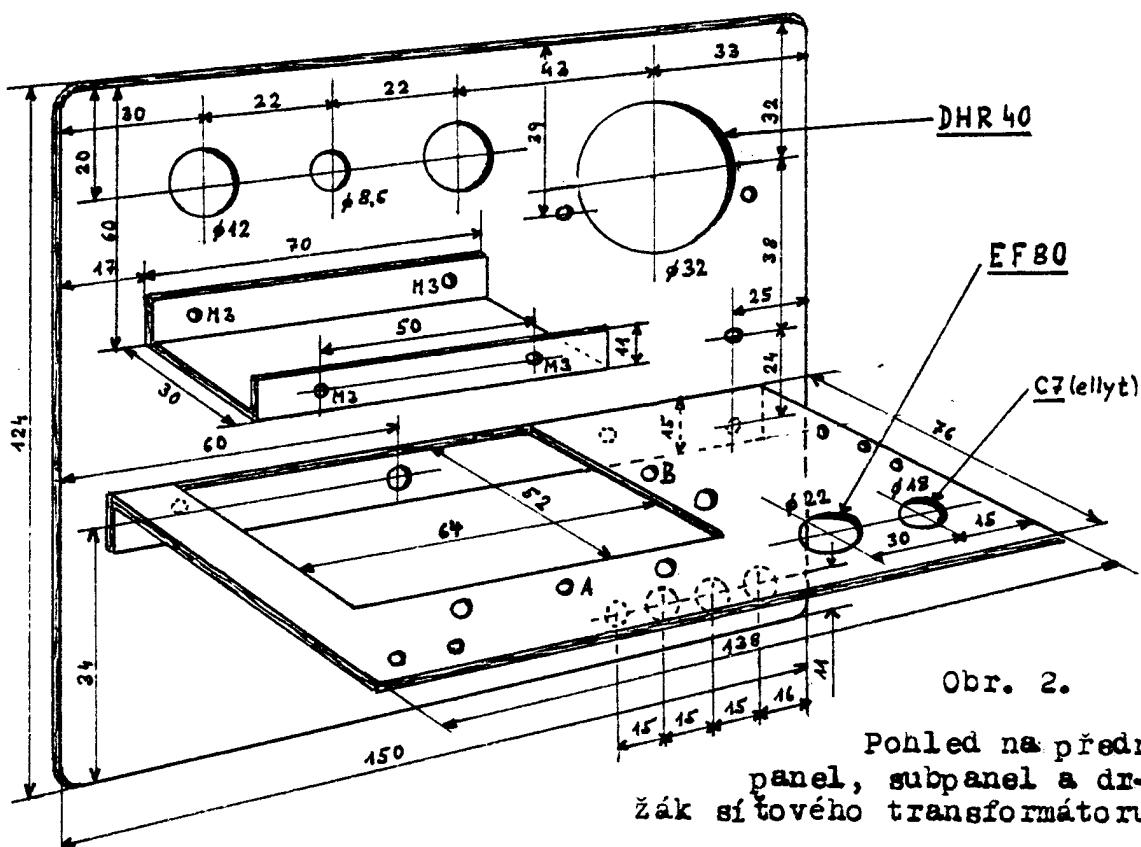

Obr. 2.

Pohled na přední panel, subpanel a držák síťového transformátoru.

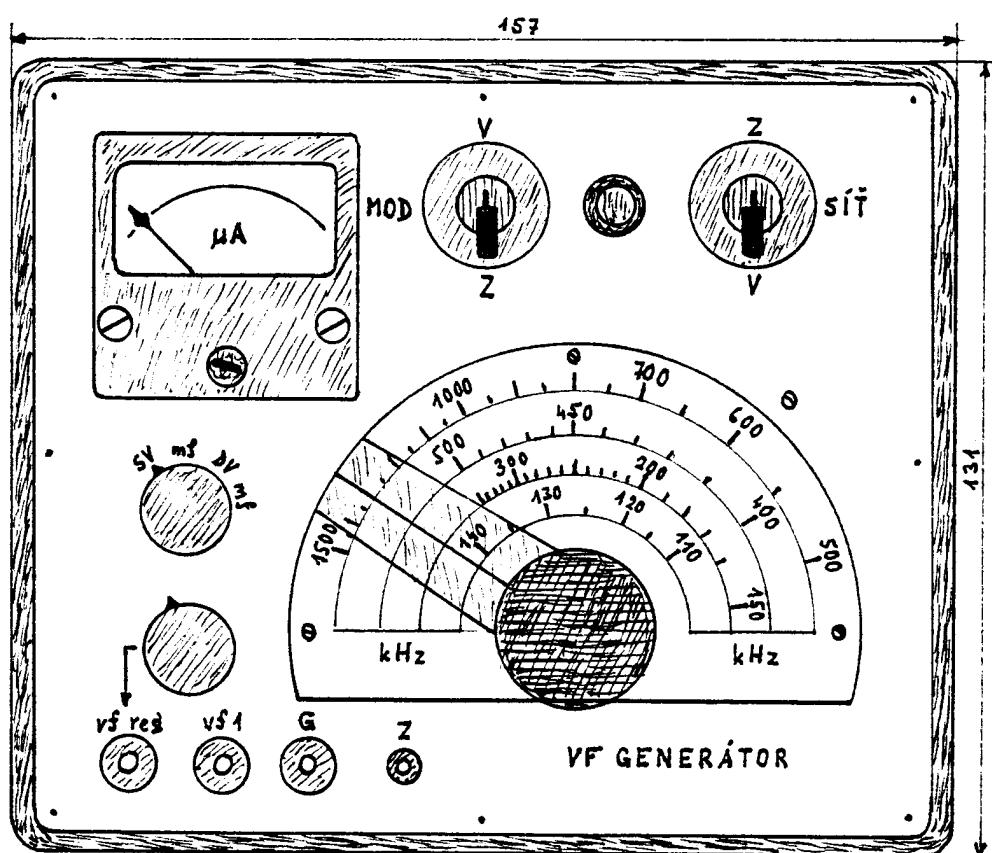

Obr. 3. Pohled na přístroj z předu.

- 3 -

Síťový zdroj je tvoren síťovým transformátorom, ktorý si snadno zhodovíme dle statí „Nebojte se transformátori“. Navíjecí predpis je uveden na obr. 1, kde je též schéma prístroja. Usmernení anodového proudu se děje křemíkovou diodou KY706F, ovšem môžeme použiť jakoukoliv jinou diodu podobných vlastností. Odběr proudu je minimální, takže zde problémy nebudou, je však dát pozor na povolené efektívni napětí pro kapacitní zátěž. Je možno také použiť i selenového usměrňovače /např. tzv. tužkového/.

Přístroj by bylo možno napájet i přímo ze sítě, takže bychom vystačili s pouhým žhavícím transformátorom /např. upravený tzv. zvonkový, event. výstupní, který snese na primáru 220 V a má pak na sekundáru cca 6V při zátěži 0,3A/, ale nedoporučují to. Vznikly by konstrukční potíže s odstíněním přístroje za dodržení bezpečnostních předpisů.

V mřížkovém svodu elektronky je zařazen mikroampérmetr, který indikuje oscilační proud. Máme tedy stálý přehled o srovnání funkci přístroje. Jeho hlavní využití je však v možnosti provádět předladění v obvodu, zejména mf transformátoru. Pokud bychom ho važovali použití měřidla za zbytečný přepych, pak místo něj vyvedeme dvě zdířky, přemostěné odporem cca 10k, do kterých pak môžeme v případě potřeby měřidlo připojit.

U tohoto jednoduchého přístroje jsou pouze dva vlnové rozsahy /SV a DV/, které připojením kondenzátorů C1 resp. C2 jsou vnořeně roztaženy pro obor mf kmitočtu. Krátkovlnný rozsah jsem vyneschal, neboť takto jednoduchý přístroj by měl tolik harmonických kmitočtů, že bychom těžko identifikovali kmitočet základní. Většina rozhlasových přijímačů starší doby stejně krátkovlnné rozsahy nemají, takže nedostatek KV rozsahu na generátoru nebudeme pociťovat.

V generátor popisované koncepcii by bylo možno realizovat i v transistorové verzi, což však rovněž nedoporučují. Při sládování elektronkových rozhlasových přijímačů připojením generátoru vznikají napěťové špičky takových amplitud, že by docházelo k častému zničení transistoru. Zejména u přijímačů bez síťového transformátoru, určených pro střídavou i stejnosměrnou síť, je toto nebezpečí příliš veliké.

Konstrukce.

Mechanická konstrukce se skládá z panelu, subpanelu a plechové skříňky. Bylo použito skříňky /krabice/ od sanitárních potřeb pro motorkisty /cca 155x130x80 mm/. Víko krabice je vystřízeno tak, aby vznikl otvor 138x112 mm. Takto vzniklý rámeček je nakonec zesoudu přinýtován k přednímu panelu. Panel, subpanel i držák síťového trafa je zhotoven z hliníkového /duralového/ plechu o síle 2,5 mm. Rozměry a rozmištění hlavního součástek jsou na obr. 2 a 3. Stupnice je zhotovená ze světlého umakartu a přišroubována šroubky M2. Dva postranní šroubky procházejí panelem a jsou zašroubovány až do subpanelu, který je tak zároveň k panelu připevněn. Kromě toho je ještě spojení zavěšeno potenciometrem, který rovněž prochází zahnutou částí subpanelu.

Výřez pro ladící kondenzátor se řídí velikostí použitého kondenzátoru. Ten by měl být pevné konstrukce, pokud možno ne-

- 4 -

použitý, s nevyběhanými ložisky. Potenciometr je malý tvořený o ϕ 18 mm. Přepínač je typu WK, čtyřpolohový, čtyřpolový. Stačil by i třípolový, když bychom vyneschali sekci D, která zkratuje DV cívku v první poloze, kdy je přenuto na rozsah SV. Svacím učinkem DV cívky však dojde v určité poloze ladění k náhlému voklesu oscilace, což je dosti nepříjemné. Zdířky cf reg, vfl a G jsou izolované provedení, zdířka Z je neizolovaná, hliníková.

Cívková souprava je tvořena dvěma cívками /pro SV a DV/, umí stěnami na pert. destičce pod subpanelen v prostoru upravo vedle ladičího kondensátoru /při vzhledu ze zadu/. Osy cívek jsou v kolmé poloze. Bylo použito běžných výcivek křížově vinutých na kostričkách o ϕ 10 mm se železovými šroubovacími jádry. Můžeme ovšem použít jakýchkoli v jiných výcivek podobných vlastností. Pokud jsou na kostričce ještě jiná vinutí, než mřížková, tak je odstraníme. Zpětnovazební oscilátorové cívky /L1, L3/ navineme na papírové kostričky, posuvně po valcovém tělese cívky, abychom měli možnost nastavení správné vazby. Orientačně cívka L1 by měla mít cca 20 závitů drátu o ϕ 0,1 mm s bavlněnou či hedvábnou izolací, cívka L3 cca 60 závitů. Pokud jsou vinuty ve stejném směru, jako cívky mřížkové, pak jejich správné připojení je naznačeno ve schématu na obr. 1.. Pokud by oscilátor nepracoval, pak stačí jejich vývody prohodit.

Síťový transformátor je připevněn k držáku dvěma šrouby M3, provlečenými ve spodní části jádra. Miniaturní signální doutnávka je připojena přímo na vývody ST /přes min. odpor M1/. Držák trubičkové pojistky je připevněn na subpanelu za lad. kondensátorem v bodě A /viz obr. 2/. Ve stejném bodě, ale zespodu, je připevněna destička s výtlumivkami, které zamezují pronikání výf do sítě. Bylo použito křížově vinutých cívek bez jádra, o indukčnosti cca 500 μ H. Dioda spolu s odporem R2 je umístěna na pert. destičce v prostoru mezi V1 a měřidlem.

Zapojování.

Nejchoulostivější je propojení vlnového přepínače s cívkovou soupravou. Dovoručují k přepínači vřinájet příslušné přívody před jeho montáží do přístroje, nejlépe různobarevnými kablíky. Rovněž předem připojíme i oba rozrostovací kondensátory C1 a C2 /nejlépe keramické/. Překontrolujme řádnou funkci přepínače, a teprve potom jej do přístroje zabudujeme. Přívody protáhneme otvory v subpanelu a připojíme k cívkové soupravě. Ostatní spoje již nebudu činit větších obtíží. Nezapomeňme volné konce kondensátorů C1 a C2 připojit k zemnicímu očku na subpanelu v bodě B.

Uvedení do chodu a cejchování.

Máme-li celý přístroj zapojen a spoje překontrolovány, zasuneme elektronku a přístroj zapneme. Změříme anodové napětí na C7, které by mělo při sepnutí vypínače V1 činit cca 270V, při rozepnutí cca 235V. Na anodě elektronky bychom měli naměřit cca 50V /48 resp. 43V/. Vlnový přepínač přepneme do první polohy /SV/, měřidlo by mělo ukazovat mřížkový proud /30 až 120 μ A/. Pokud by oscilátor nepracoval, bude měridlo na nule. Pak nutno přehodit přívody k výcivce L1. Pokud by ani pak oscilátor nepracoval, pak má cívka L1 málo závitů, nebo je příliš vzdálena od cívky laděné. Posouváním zpětnovazební cívky L1 nastavíme mřížkový proud na cca

- 5 -

80 μ A /při měridle o rozsahu do 100 μ A/. Máme-li měridlo citlivější, pak uměrně méně. Naopak při měridle méně citlivém /např. 200 μ A/ uměrně více. Otáčením ladičího kondensátoru se přesvědčíme, zda mřížkový proud během přeladování příliš nekolísá. Na začátku rozsahu by měla být výchylka na měridle nejvyšší, na konci rozsahu pak nejnižší. Rozdíl mezi maximální a minimální výchylkou by neměl překročit 10%. Na rozsahu 2, určeném pro mf kmitočty v okolí 470 kHz, by měla být výchylka zhruba stejná, jako na konci rozsahu prvního. Podobně překontrolujeme resp. nastavíme rozsah třetí /DV/ a čtvrtý /mf v okolí 120 kHz/. Na čtvrtém rozsahu bude výchylka obecně nejmenší, ale měla by činit alespoň 50 μ A.

Nejjednodušší je cejchování pomocí továrního signálního generátoru, který dává alespoň 1V v frekvenci. Potom stačí oba přístroje propojit stíněným kabelem /na našem přístroji do zdířek G a Z/. Souhlasnaladění obou přístrojů se projeví stoupenutím mřížkového proudu. Není-li výchylka změny proudu značná, pak je významné z továrního přístroje nedostatečné. Potom cejchujeme prostřednic-tvím přímozesilujícího přijímače /nejlépe dvouobvodového/. Nejdříve napišneme příslušný kmitočet pomocí továrního generátoru, potom pomocí našeho. Je však nutno používat stejně stíněné šnury, jinak by v důsledku nestejných vnitřních kapacit snímků docházelo k nepřesnostem /jiný stupeň rozládování pomocného přijímače.

Větší problém bude na rozprostřených pásmech, které na běžném přijímači nejsou k dispozici. Cejchujeme pomocí druhé harmonické. Např. pro kmitočet 460 kHz je druhá harmonická 920 kHz. Tento kmitočet na přijímači vyhledáme /pomocí tov. generátoru/, otáčením ladičího kondensátoru našeho přístroje tento kmitočet snadno vyhledáme. Na čtvrtém rozsahu např. pro kmitočet 120 kHz je druhá harmonická 240 kHz, což je na přijímači v rozsahu dlouhých vln.

Nemáme-li možnost cejchovat pomocí tov. generátoru, potom nezbývá, než cejchovat podle zachycených rozhlasových stanic. Na přijímači vyladíme postupně stanice o znamém kmitočtu na začátku, uprostřed a na konci příslušného vlnového rozsahu a tyto kmitočty po připojení našeho generátoru vyladíme. Nemáme-li zapnutou modulaci, ladíme na nulové zázněje /což je přesnější/, s modulací /vl. rozepnut/ pak na nejsilnější bručení.

Použití přístroje.

Generátor je určen především pro sladování rozhlasových přijímačů. Tato činnost je do zájemu každému sběrateli dostatečně známa. Sladování superhetů je věnována samostatná stat.

Tímto přístrojem však můžeme zjišťovat i kmitočtový rozsah neznámých laděných obvodů. Ty propojíme co nejkratšími přívody s generátorem do zdířek G a Z a hledáme resonanční kmitočet. Ten se projeví náhlým poklesem výchylky měridla. U jakostních obvodů je tento výkyv dosud ostrý, proto musíme generátor přeladovat pomalu, abychom tuto změnu výchylky neopřehlédli. Jsou-li poklesy výchylky příliš hluboké, zařadíme v řadě zdířku G zkracovací kondensátor cca 2 až 5 pF. Jinak by vyhledání resonance nebylo jednoznačné. Tímto způsobem můžeme též přeladovat mezfrekvenční transformátory.